

# 截波電路

- 又稱為截波器
- **截波器**是將輸入訊號電壓在某一位準以上或以下的部分截掉
- 可限制輸出波形在某個範圍之內，又稱限制器
- **箝位器**則能將輸出訊號定在與輸入訊號不同的直流準位上

# 截波器

- 截波器最少需要兩種元件：
  - ❖ 二極體
  - ❖ 電阻器
- 直流電源也時常會被用到，而成為一個帶有偏壓的截波器



- 依輸出波形可分：

- ❖ 上截波器：

- 截去某一直流準位以上的波形

- ❖ 下截波器：





- 截去某一直流準位以下的波形

- 依電路可分為



- ❖ 串聯截波器：二極體導通時有訊號



- ❖ 並聯截波器：二極體不導通時有訊號

# 簡單的串聯截波電路

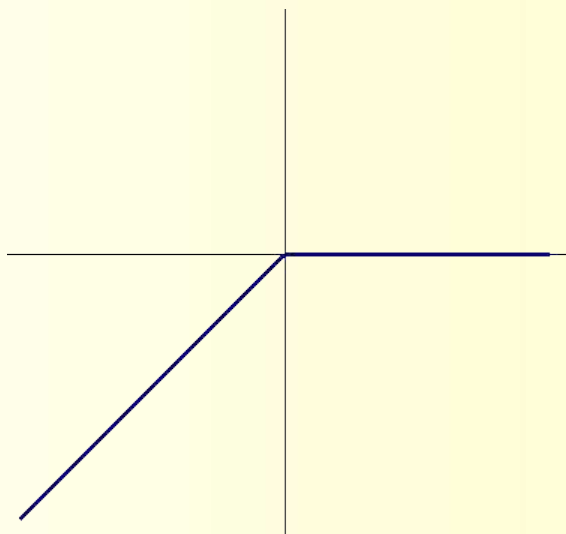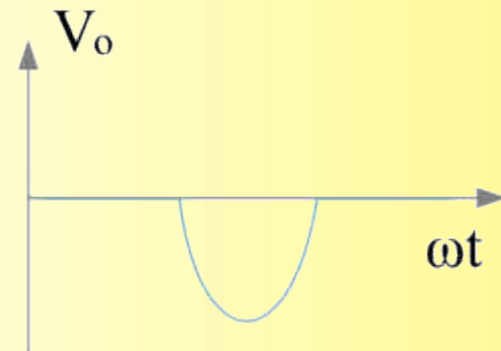
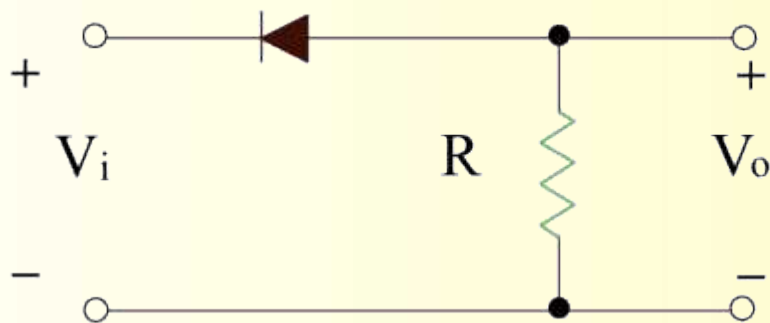
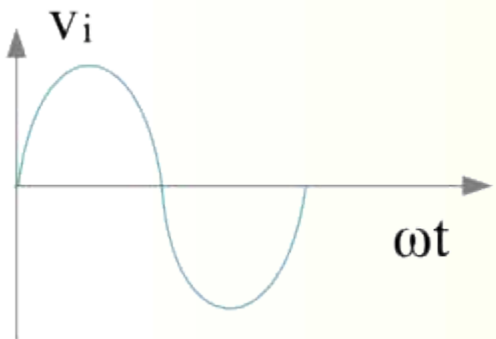


如圖，若其中的二極體為矽質二極體，則實際的輸出波形為何？



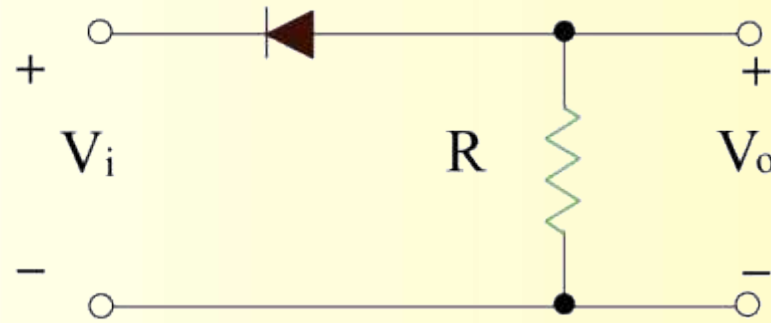
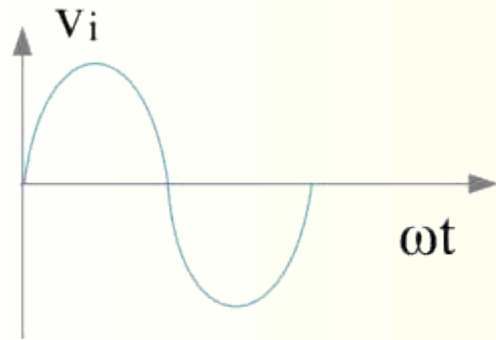


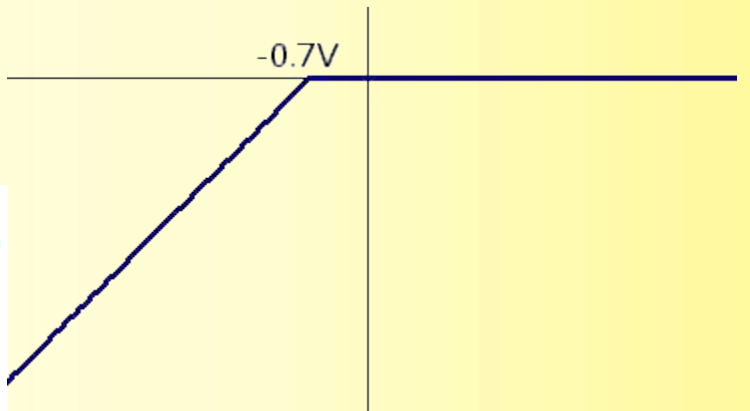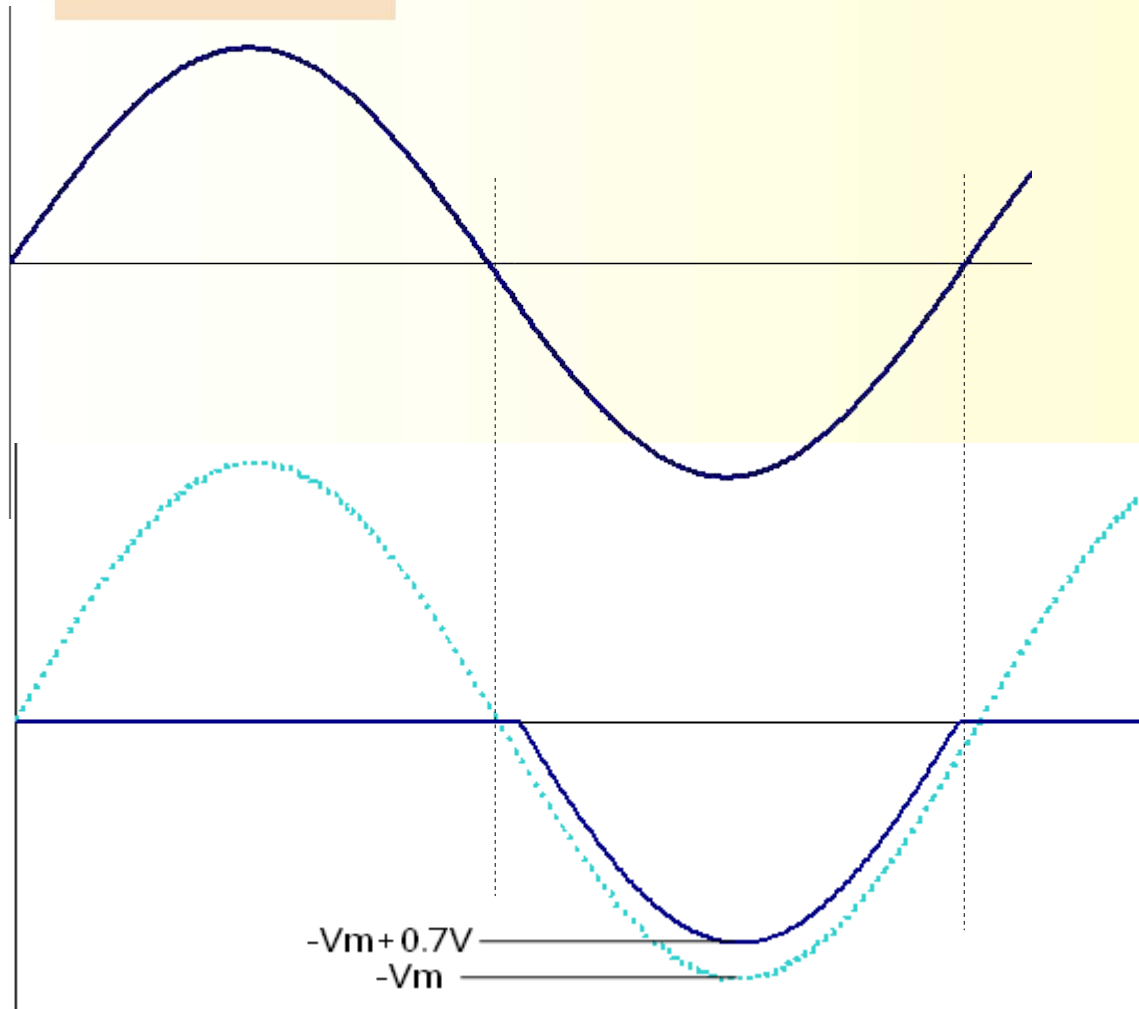

如圖，若其中的二極體為矽質二極體，則實際的輸出波形為何？

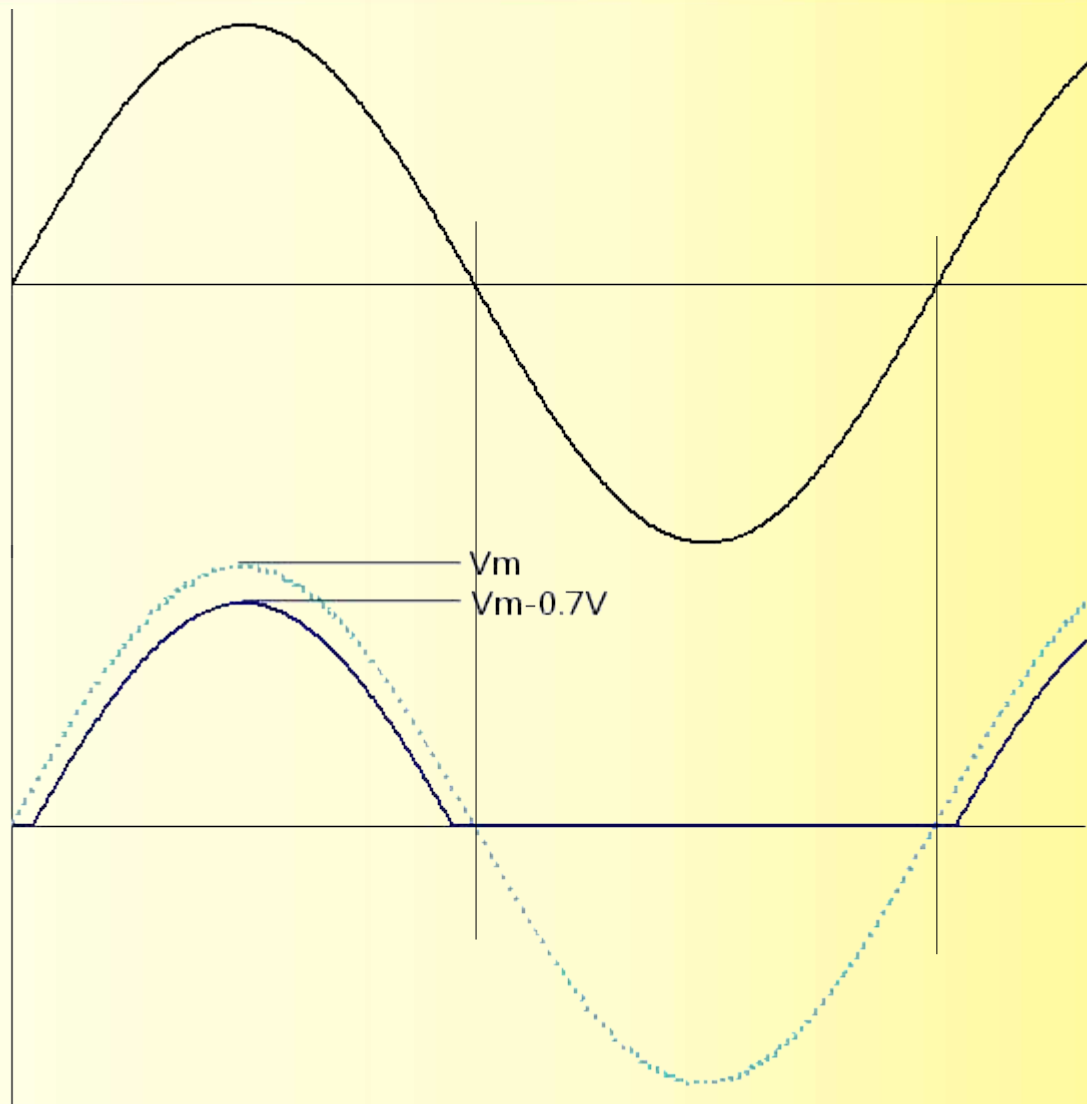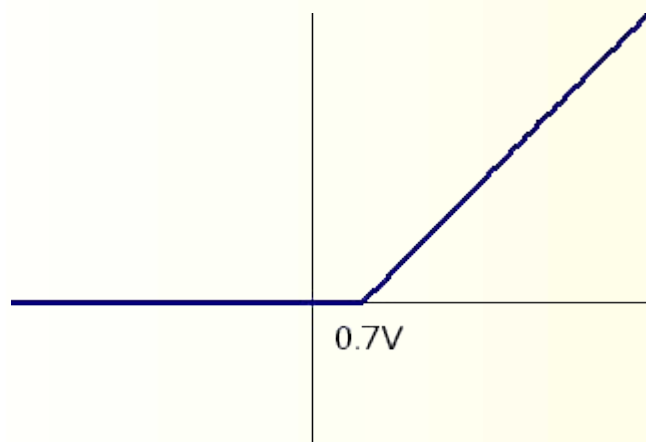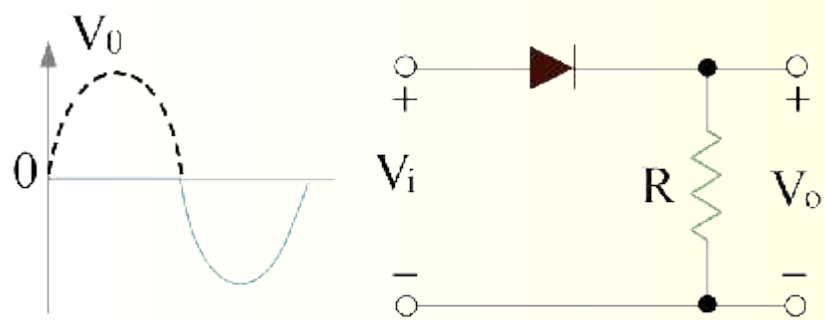


# 加偏壓的串聯截波器

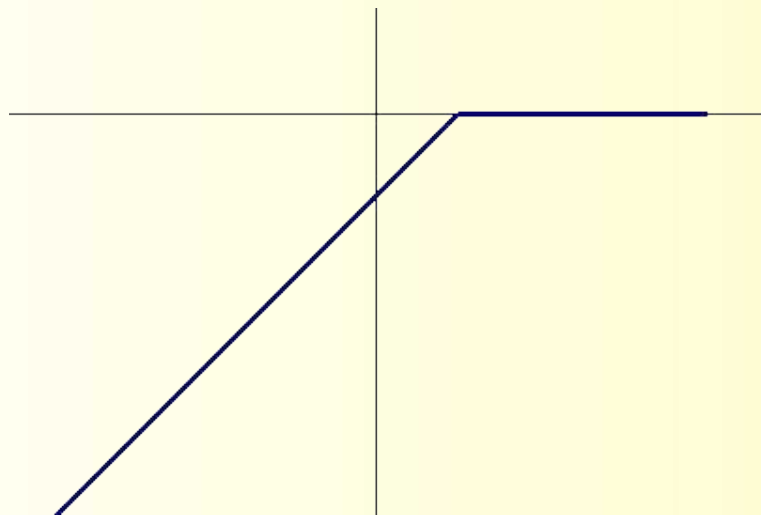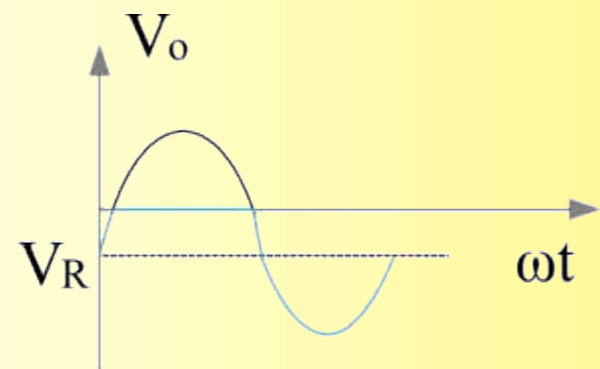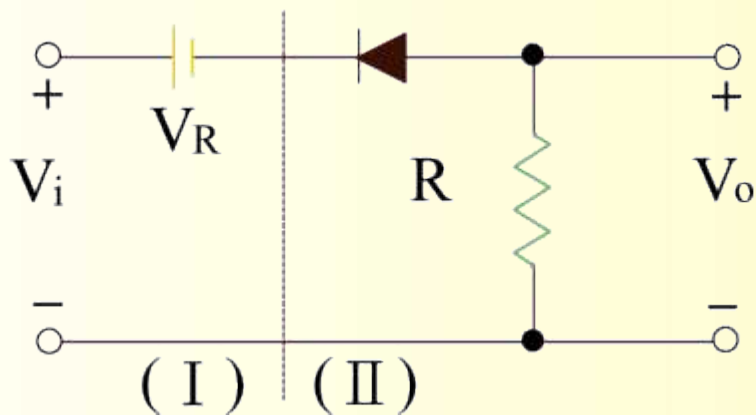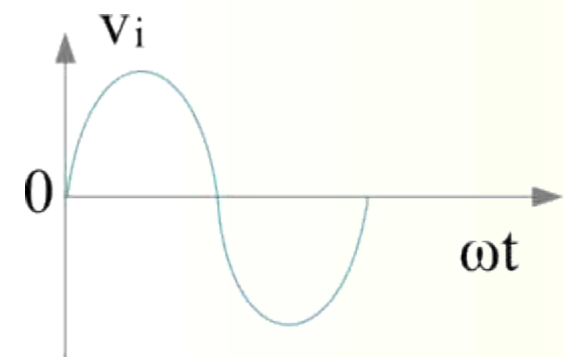




# 分段網路及各段網路之輸出波形

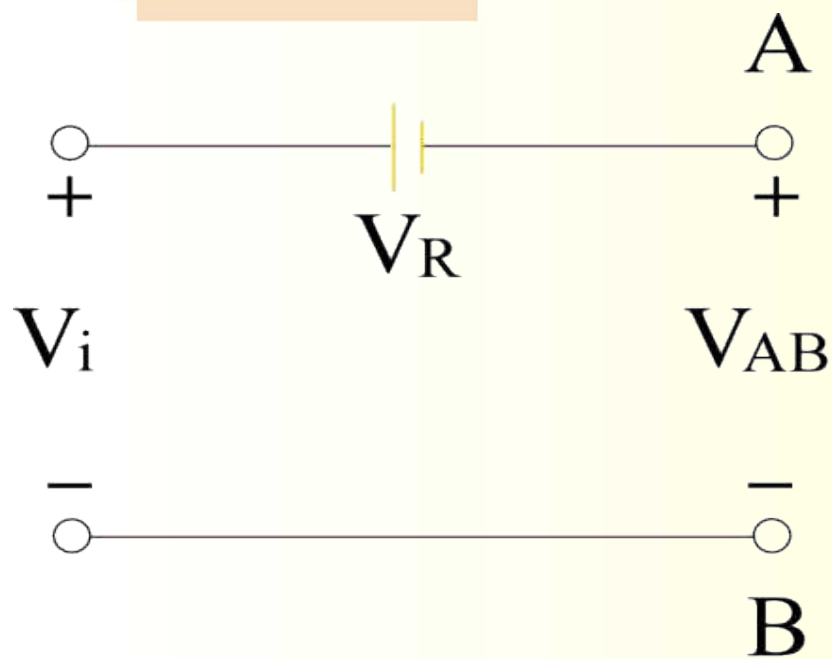


( I )

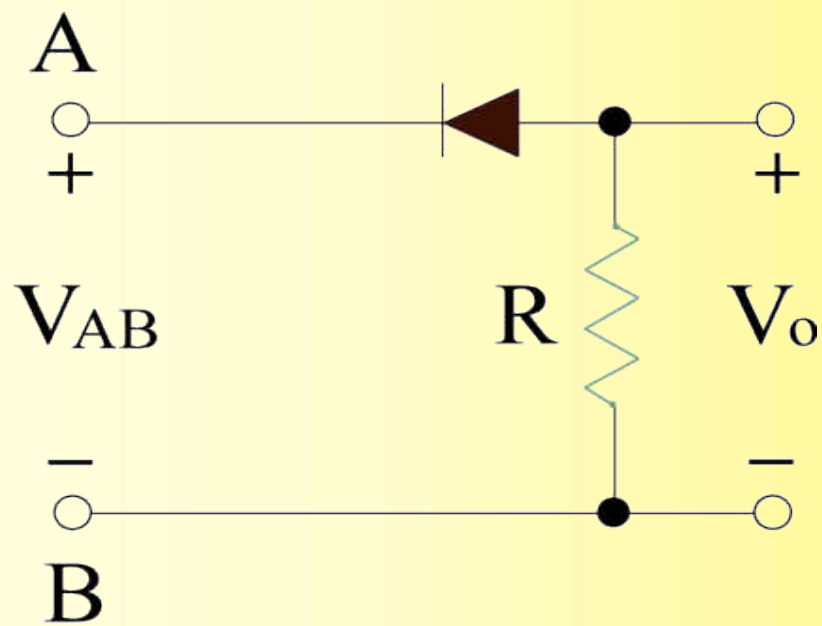


( II )


# 分段網路及各段網路之輸出波形

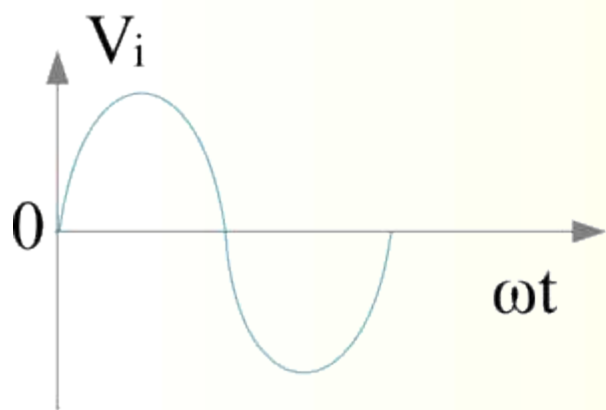

(a)

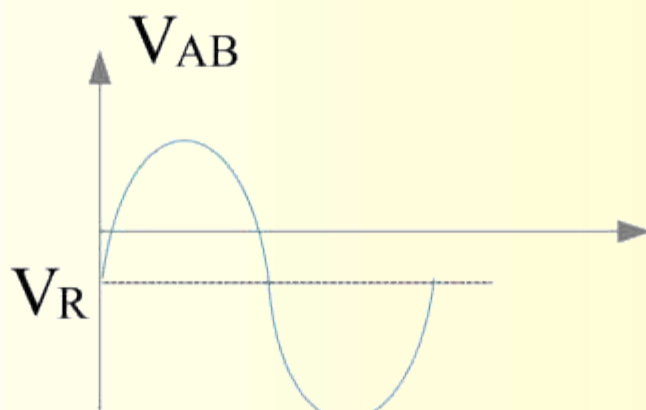


(b)


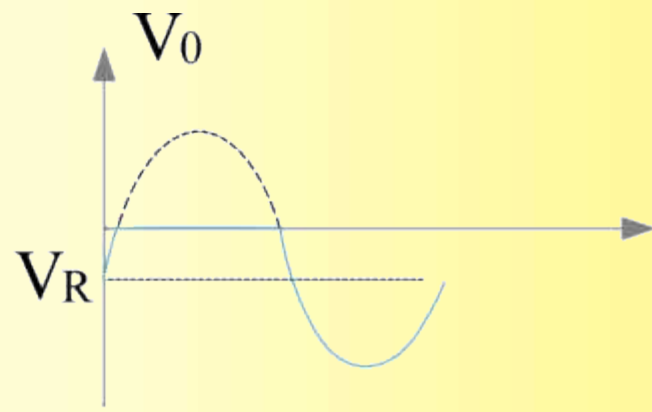


(c)


# 數種基本的串聯截波電路

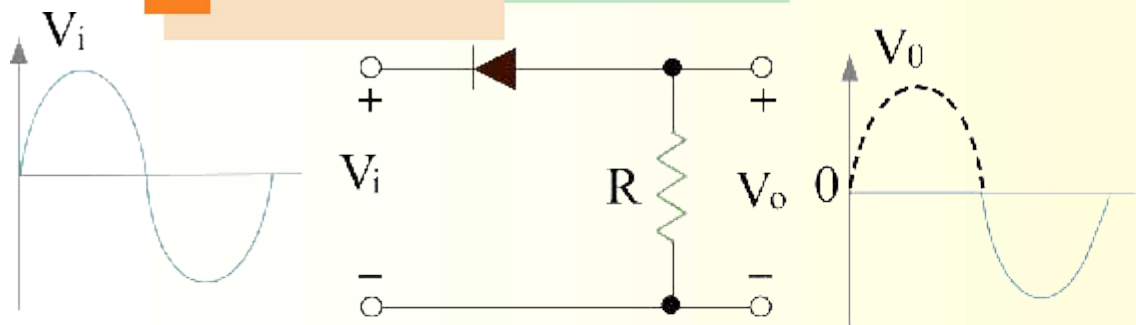


(1) 正截波器

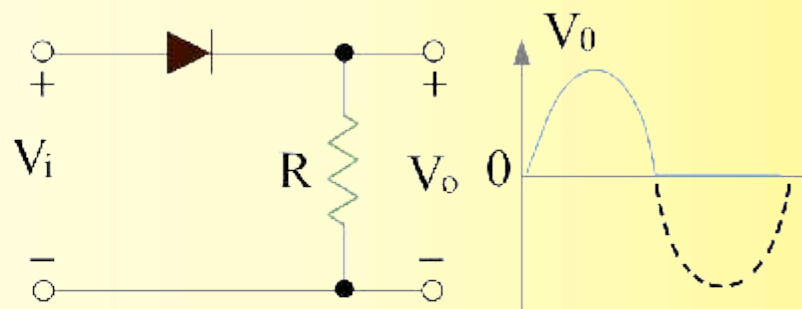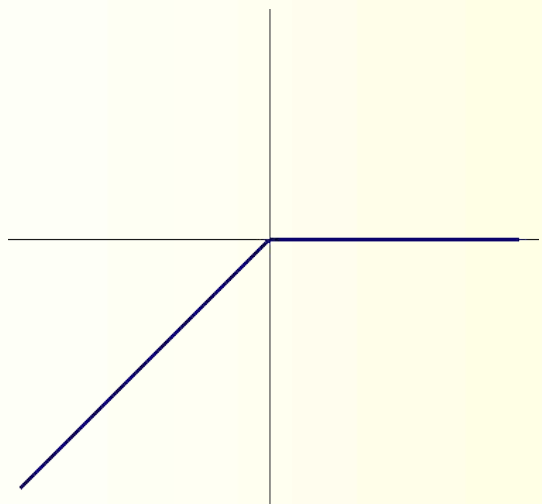


(2) 負截波器


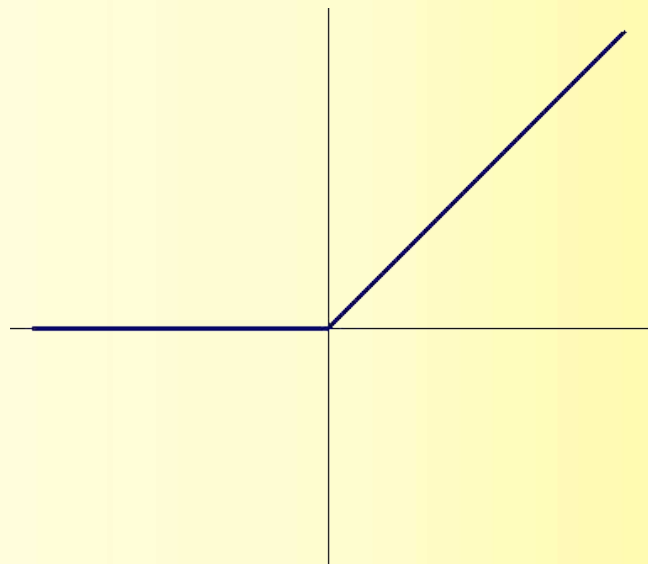


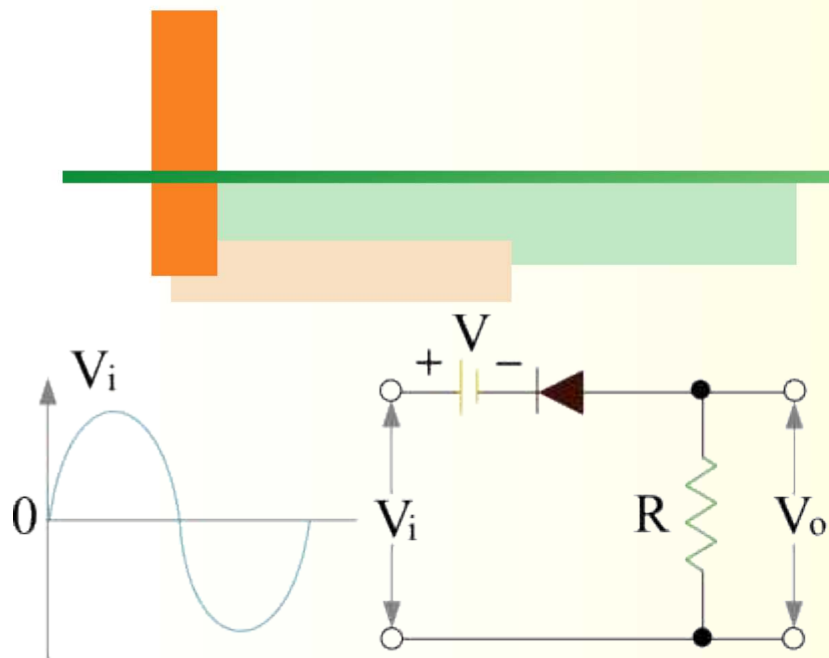


(3) 順偏正截波器

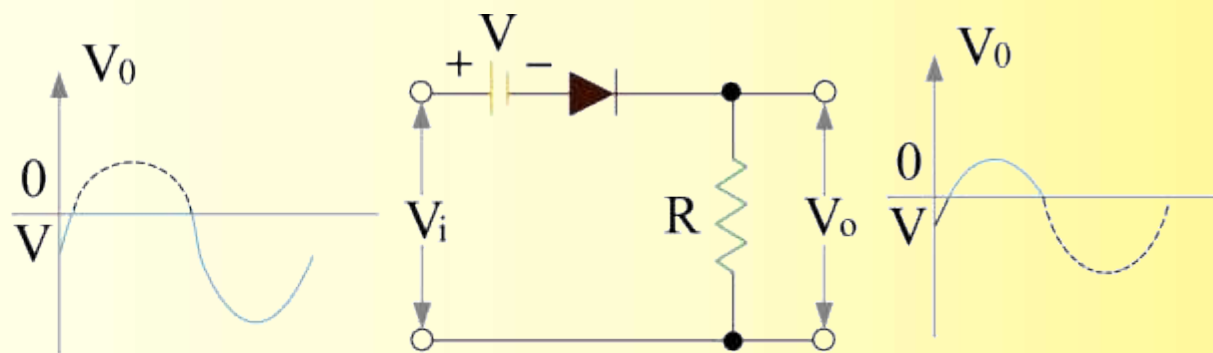


(4) 逆偏負載波器

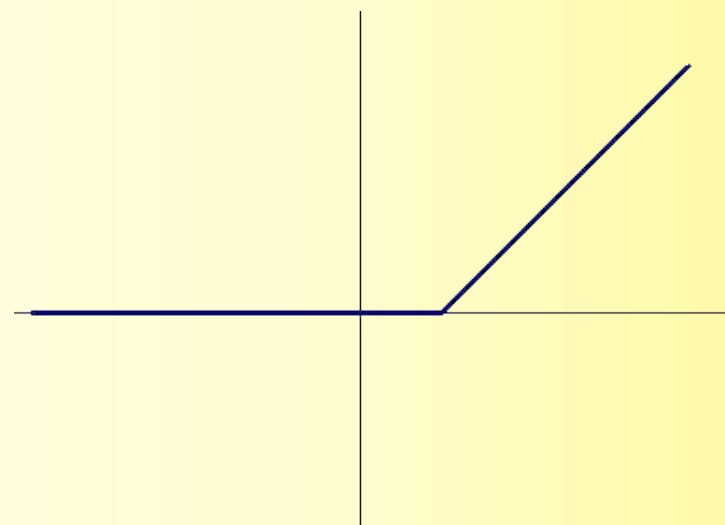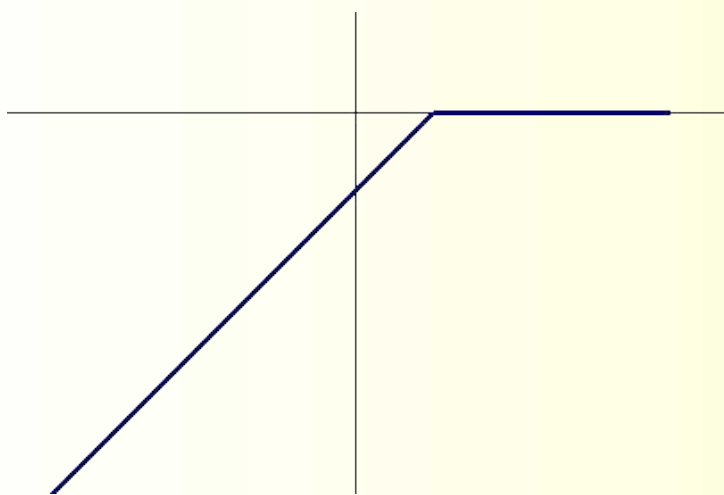



# 數種基本的串聯截波電路

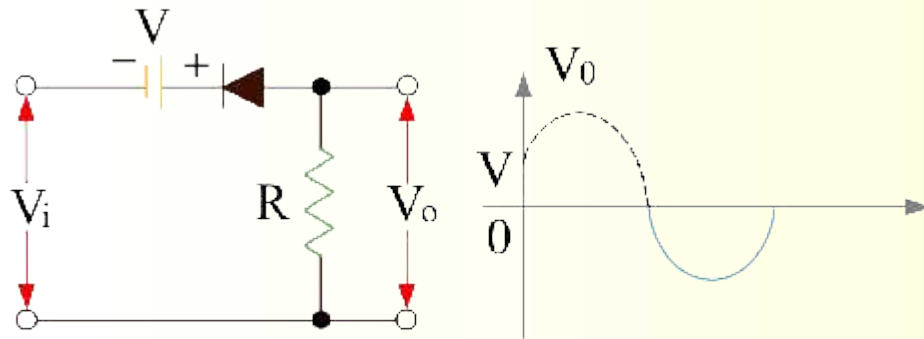


(5) 逆偏正截波器

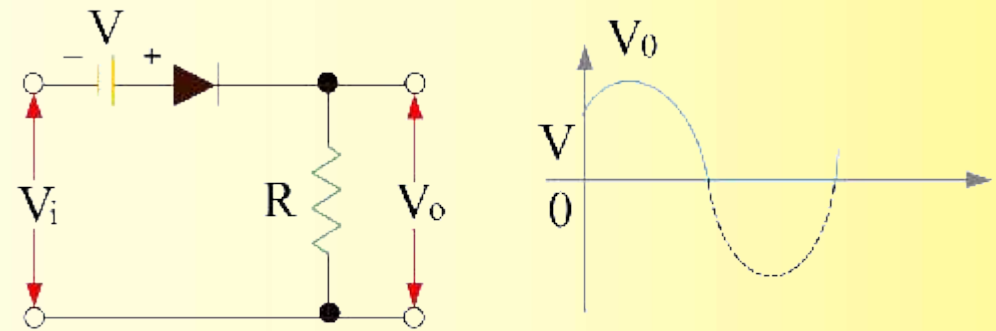

(6) 順偏負截波器

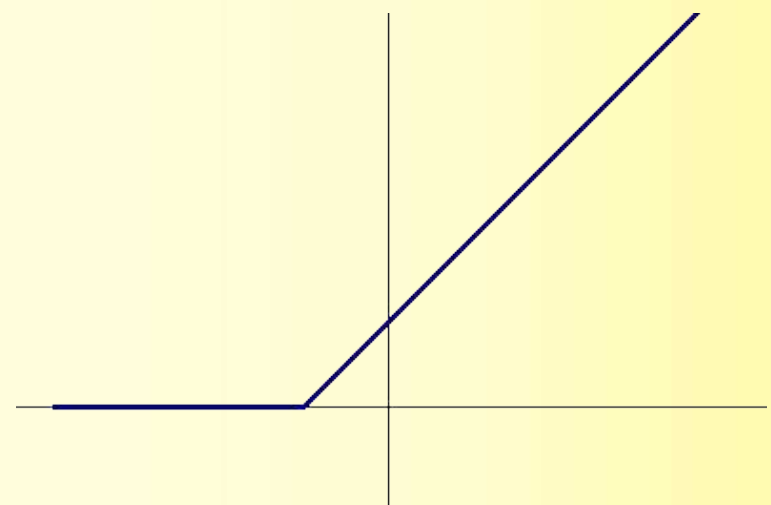
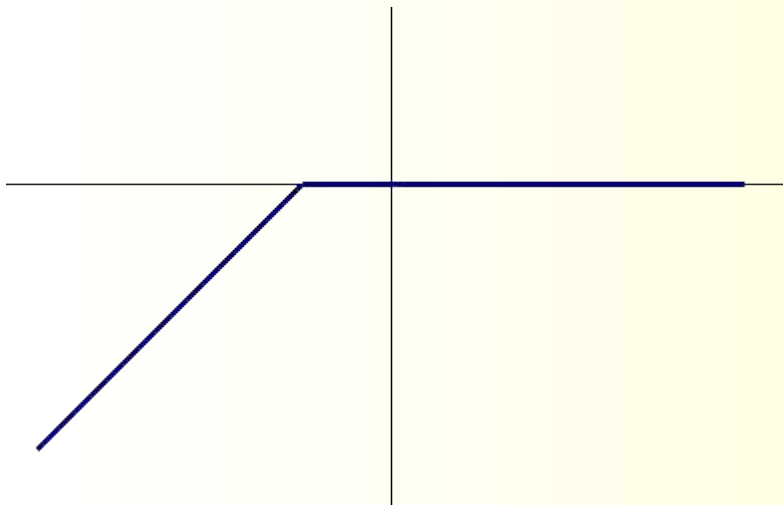


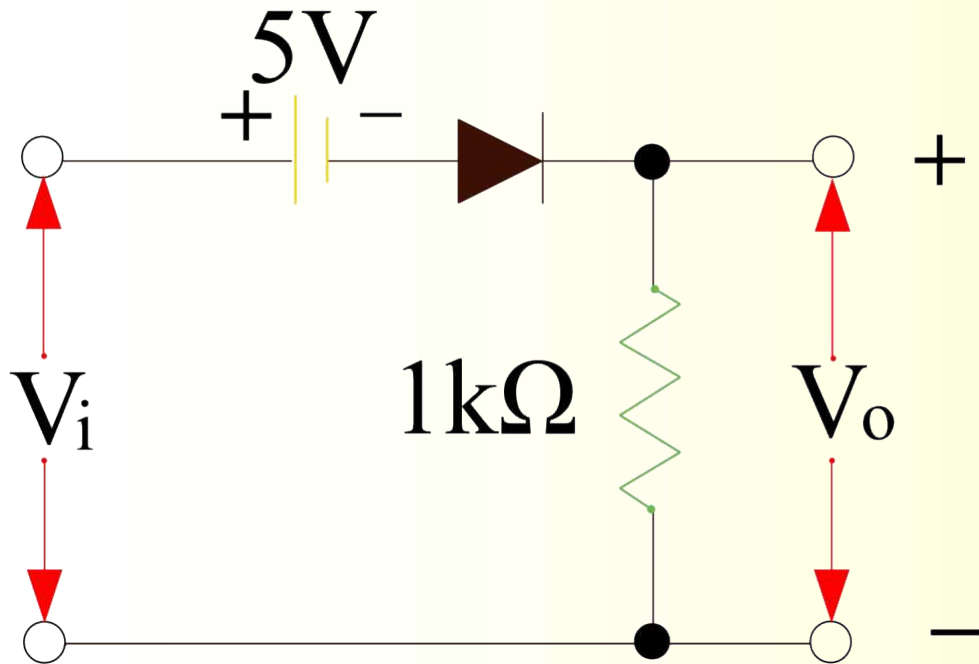如圖所示，所有的元件皆為理想，則當  $V_i = 10\sin\omega t$  V 時，則輸出電壓之峰值為多少？



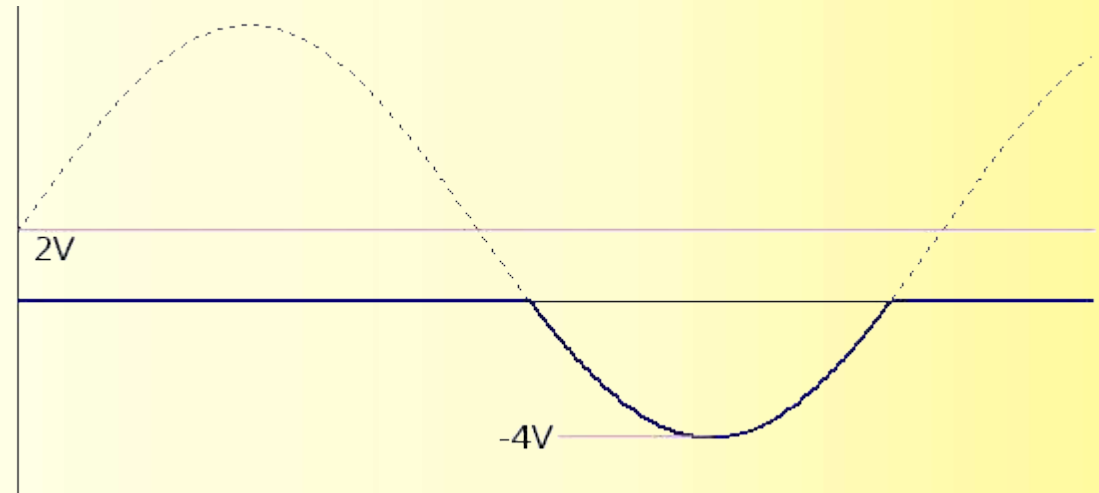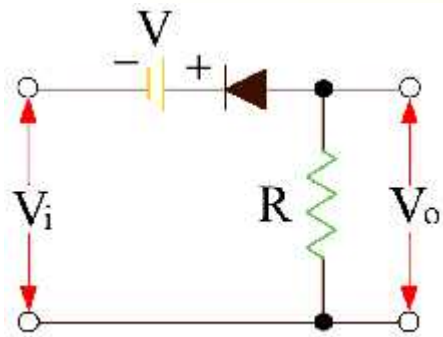- (1) 當  $V_i < 0\text{V}$  時， $V_o = 0\text{V}$
- (2) 當  $V_i \geq 5\text{V}$  時， $V_{o(P)} = -5\text{V} + 10\text{V} = 5\text{V}$

如圖， $V=2V$ ，若輸入電壓  $v_i=6\sin\omega t$ ，則輸出波形為何？(二極體為理想)





$$V_m = 6V, \quad V_1 = 2V$$

$$-V_m + V_1 = -6V + 2V = -4V$$

所以，輸出電壓為  $-4V \leq v_o \leq 0V$

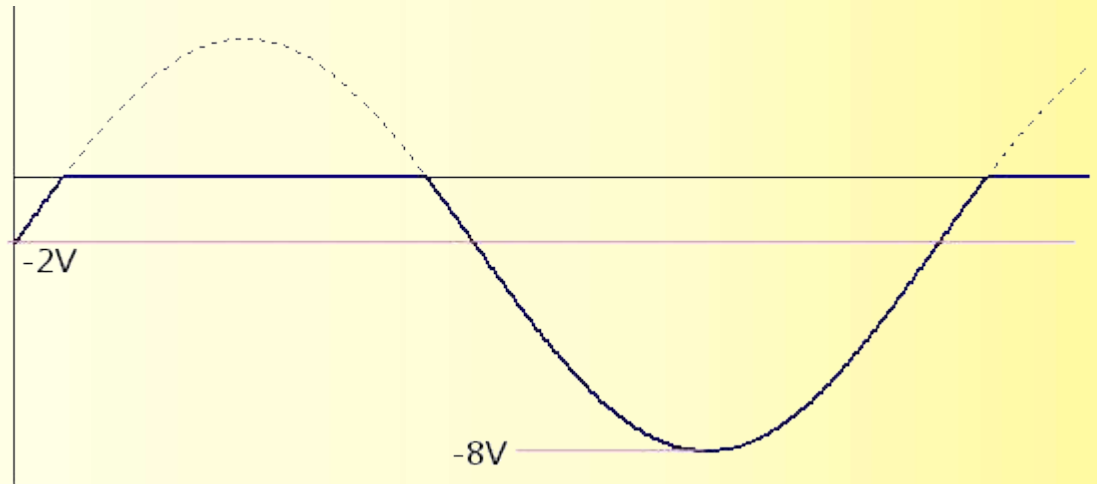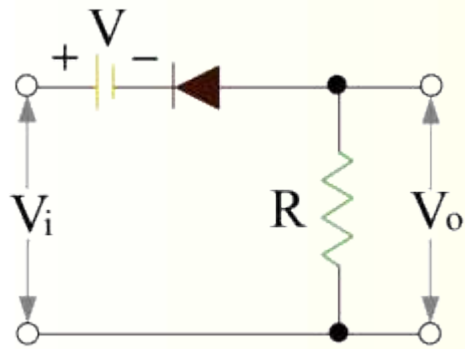如圖， $V=2V$ ，若輸入電壓  $v_i=6\sin\omega t$ ，則輸出波形為何？(二極體為理想)





$$V_m = 6V, \quad V_1 = 2V$$

$$-V_m - V_1 = -6V - 2V = -8V$$

所以，輸出電壓為  $-8V \leq v_o \leq 0V$



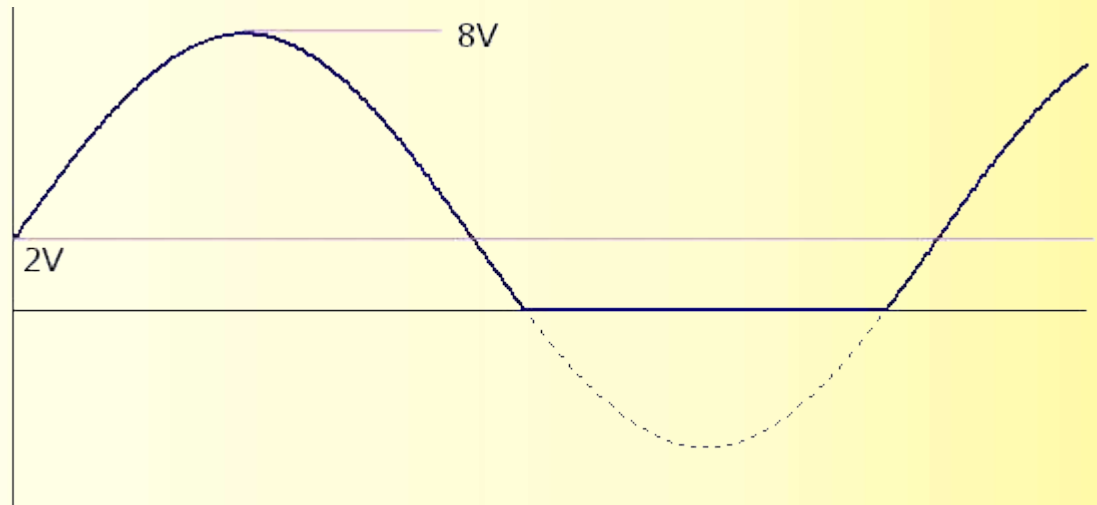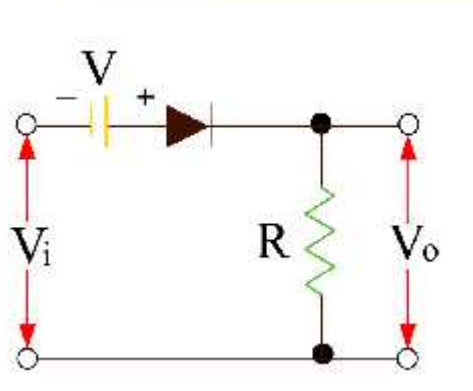如圖， $V=2V$ ，若輸入電壓  $v_i=6\sin\omega t$ ，則輸出波形為何？(二極體為理想)





$$V_m = 6V, \quad V_1 = 2V$$

$$V_m + V_1 = 6V + 2V = 8V$$

所以，輸出電壓為  $0V \leq v_o \leq 8V$

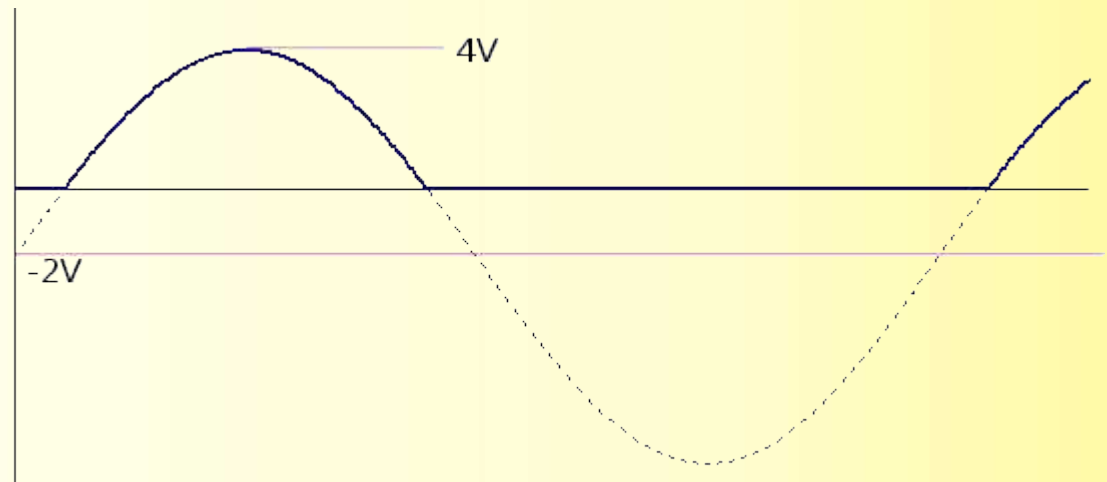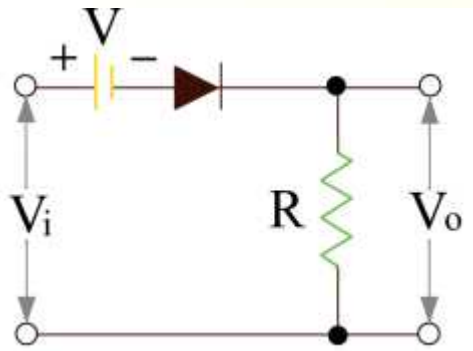如圖， $V=2V$ ，若輸入電壓  $v_i=6\sin\omega t$ ，則輸出波形為何？(二極體為理想)




$$V_m = 6V, \quad V_1 = 2V$$


$$V_m - V_1 = 6V - 2V = 4V$$

所以，輸出電壓為  $0V \leq v_o \leq 4V$


如圖所示，當輸入為方波訊號時，  
試分析其輸出波形。

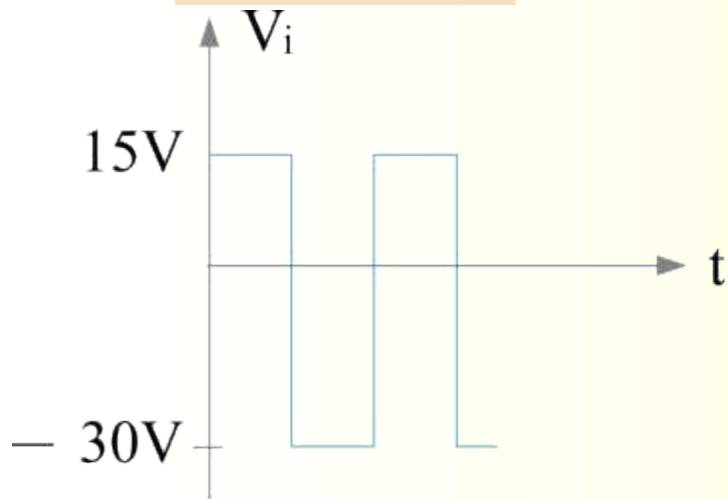

(a)

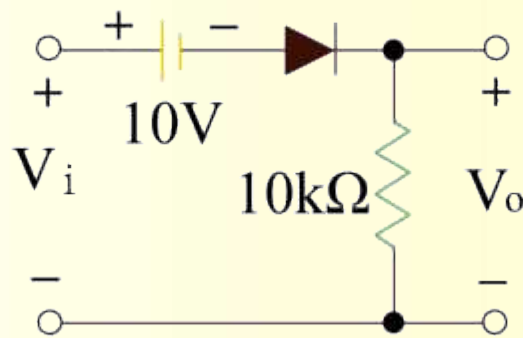





(b)

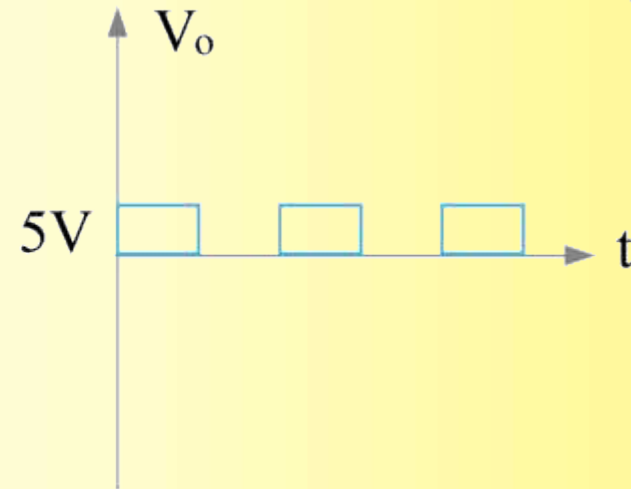





(c)

- (1) 當  $V_i < 0$  時， $V_o = 0\text{V}$
- (2) 當  $V_i \geq 10\text{V}$ ， $V_o = -10\text{V} + 15\text{V} = 5\text{V}$



# 並聯型正截波器

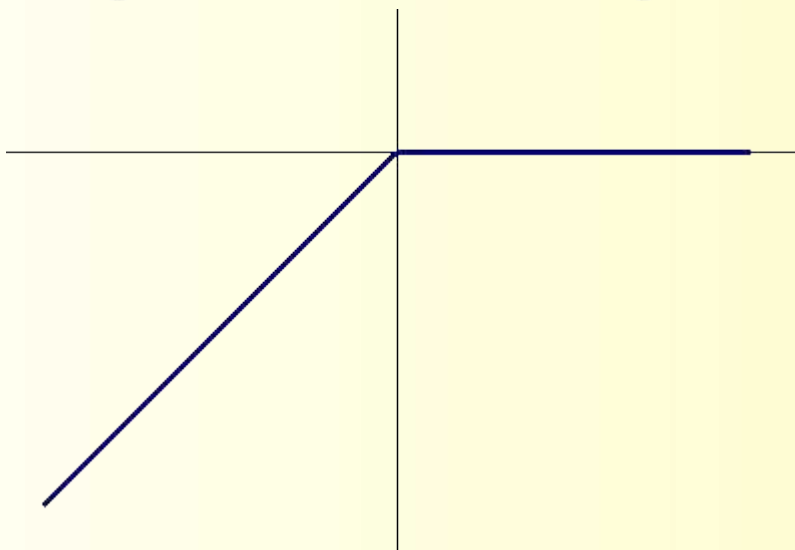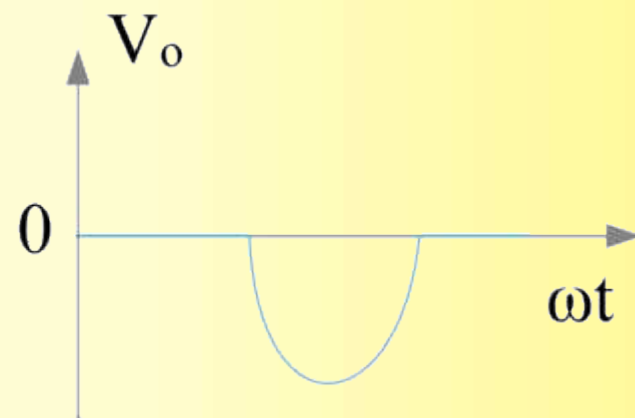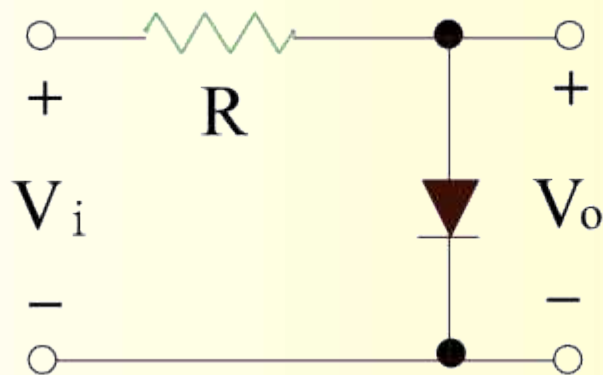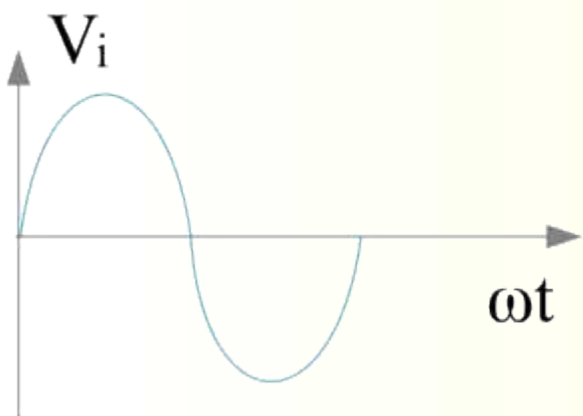

# 順偏並聯正截波器

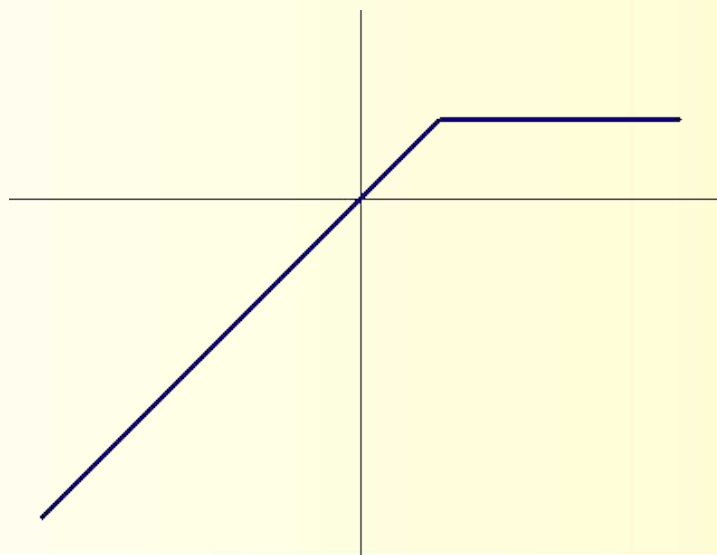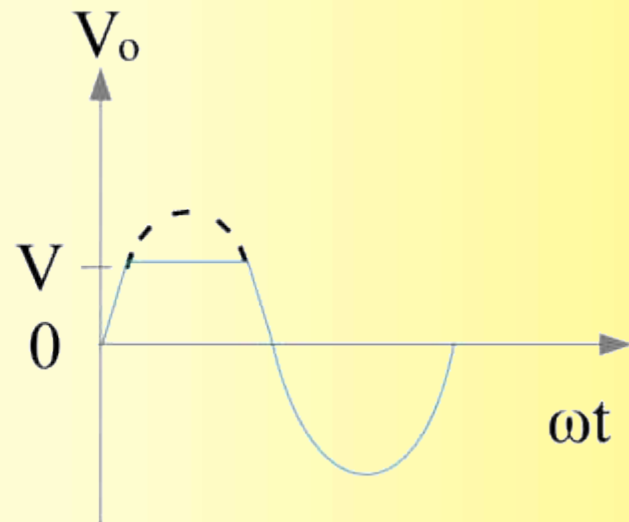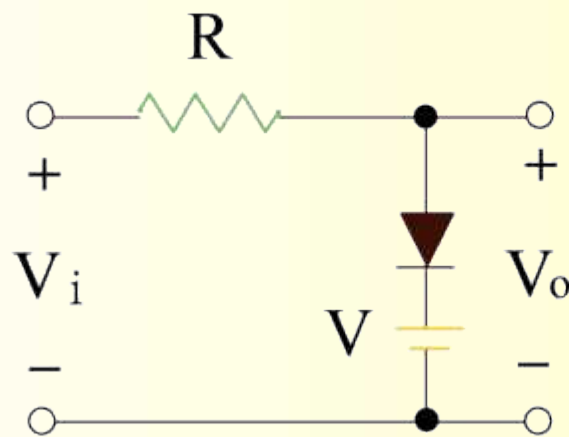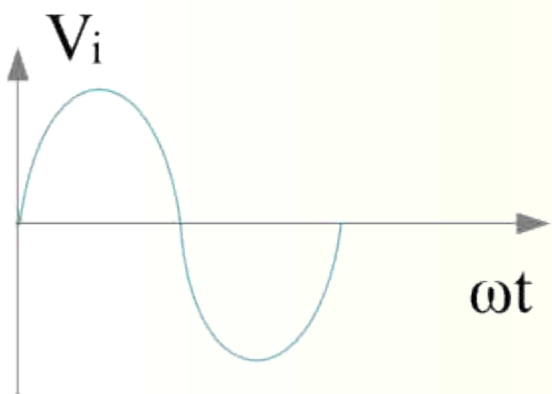

如圖，若其中二極體為矽質二極體，則實際的輸出波形為何？

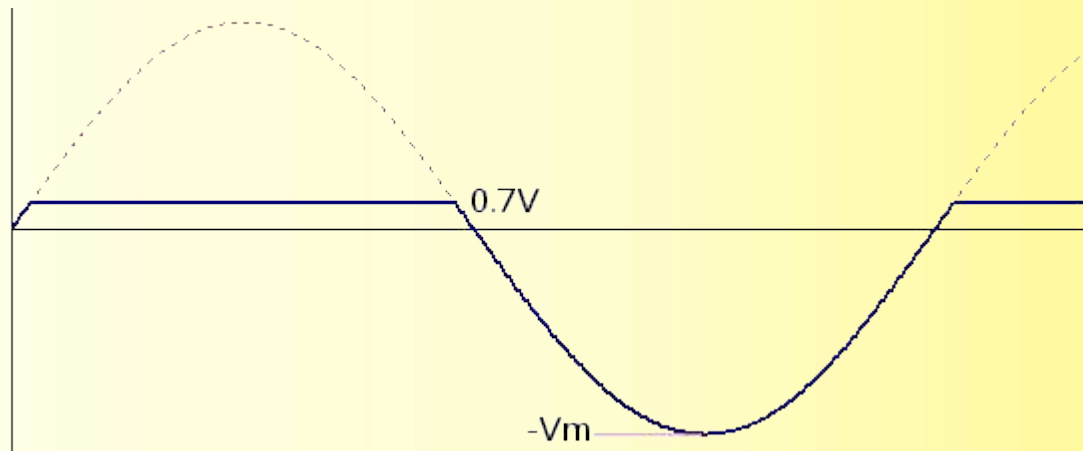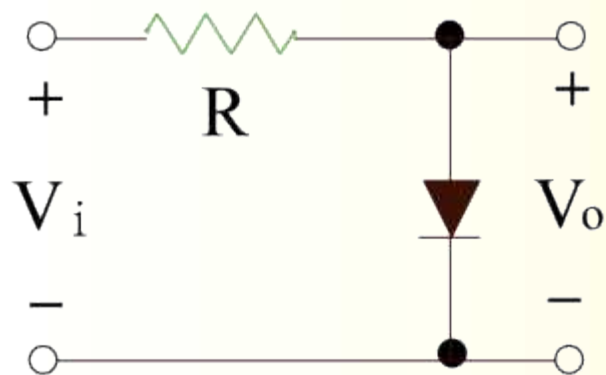


(1) 當輸入電壓在正半週時：

$$0 < V_i < 0.7V, D \text{ Off}, V_o = V_i$$


$$V_i > 0.7V, D \text{ On}, V_o = 0.7V$$

(2) 當輸入電壓在負半週時：


$$D \text{ Off}, V_o = V_i$$

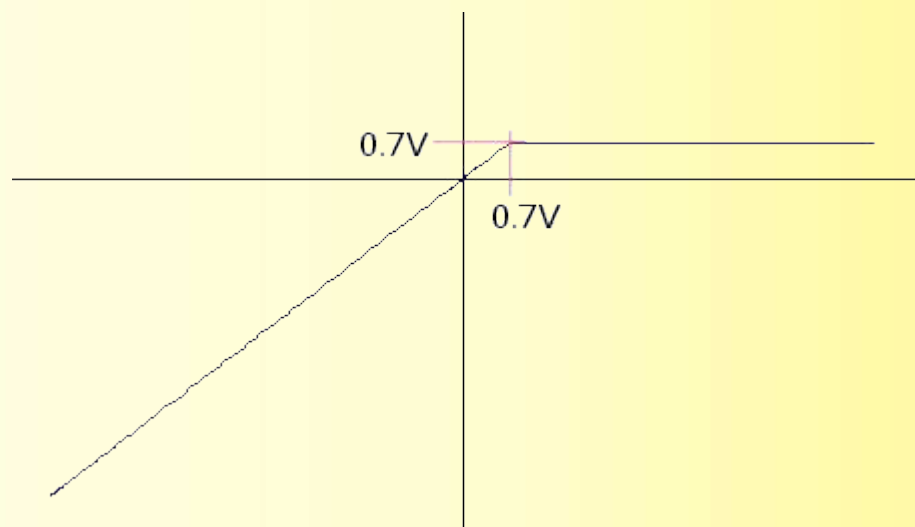



# 數種基本的並聯截波電路

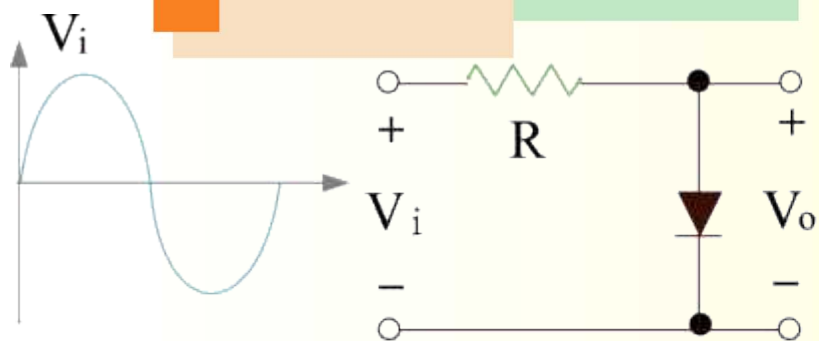


(1) 並聯型正截波器


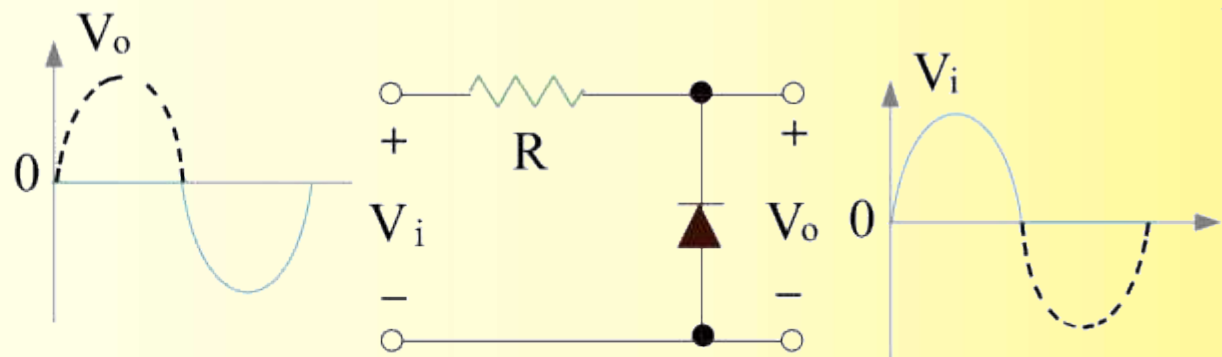


(2) 並聯型負截波器

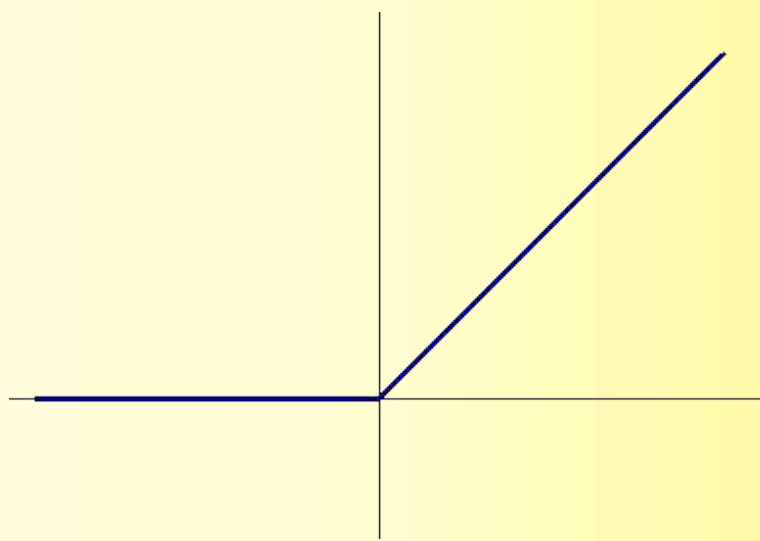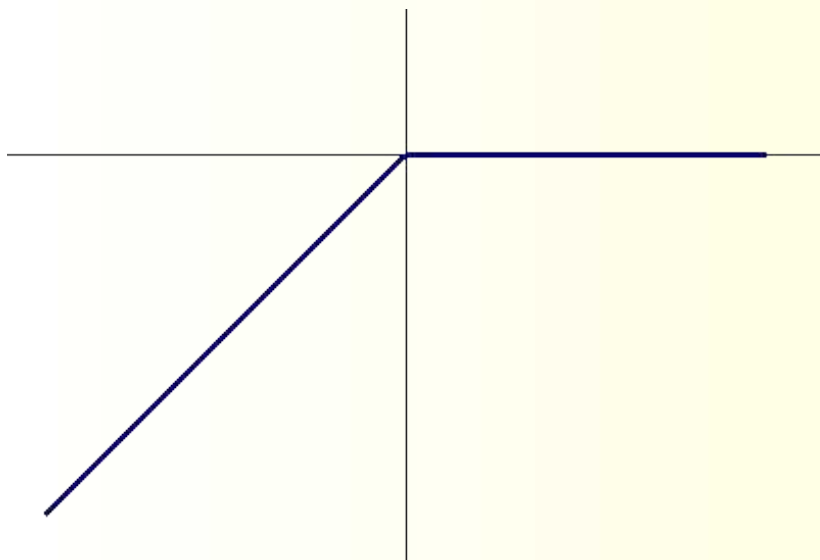


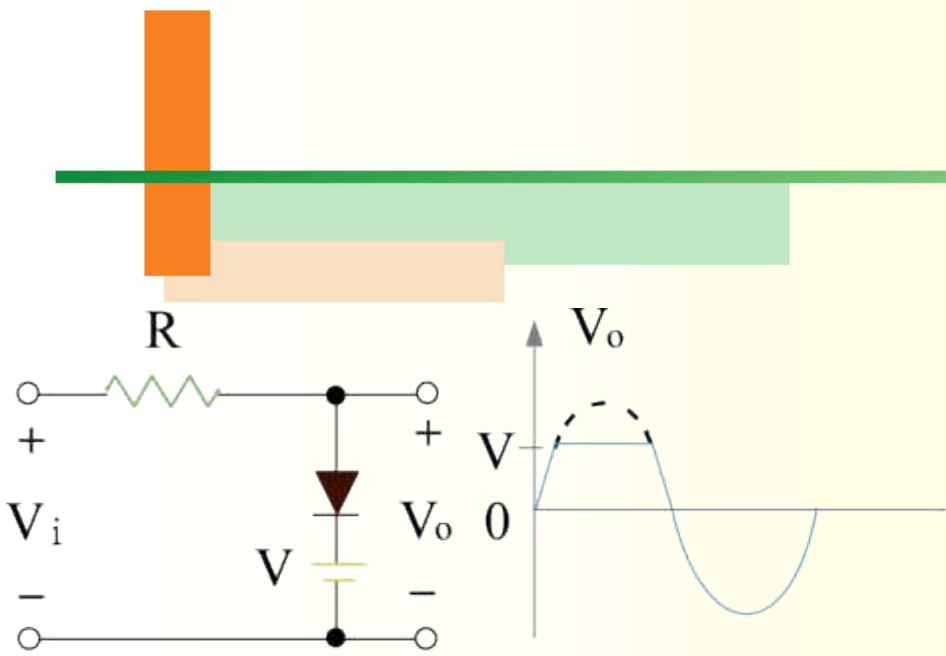

(3) 順偏並聯正截波器

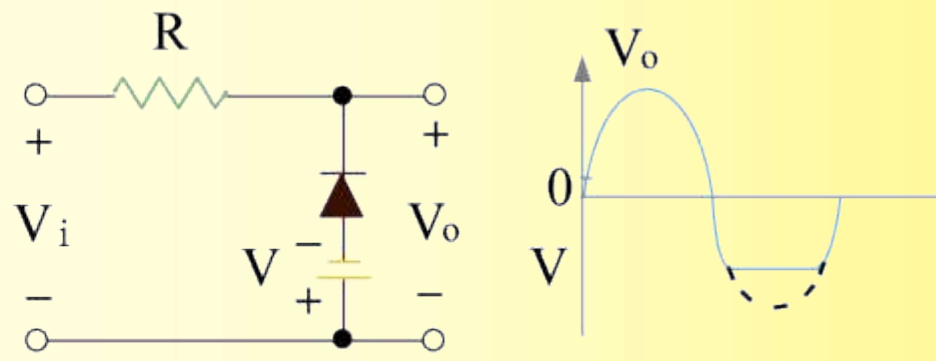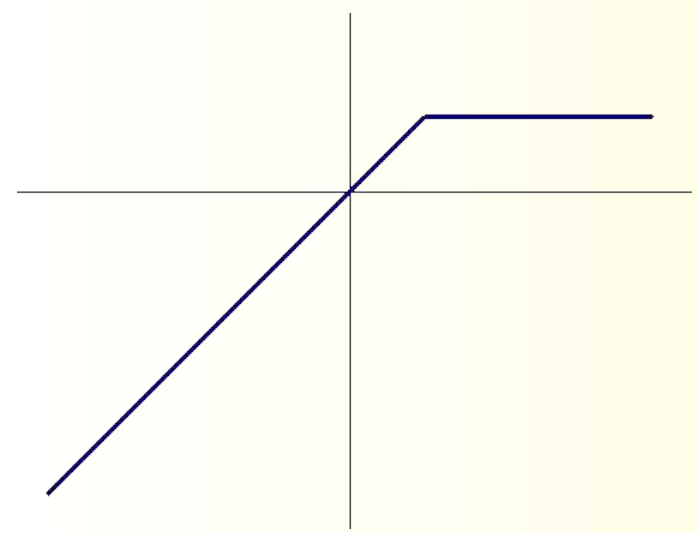


(4) 逆偏並聯負截波器

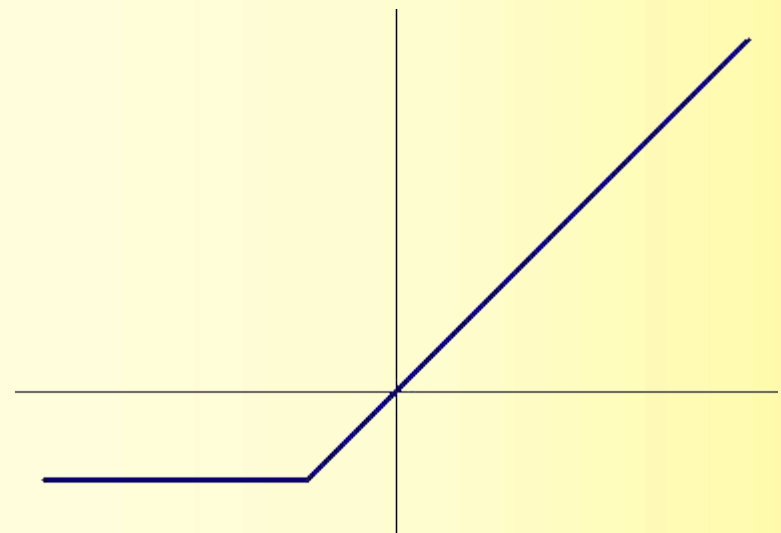






# 數種基本的並聯截波電路

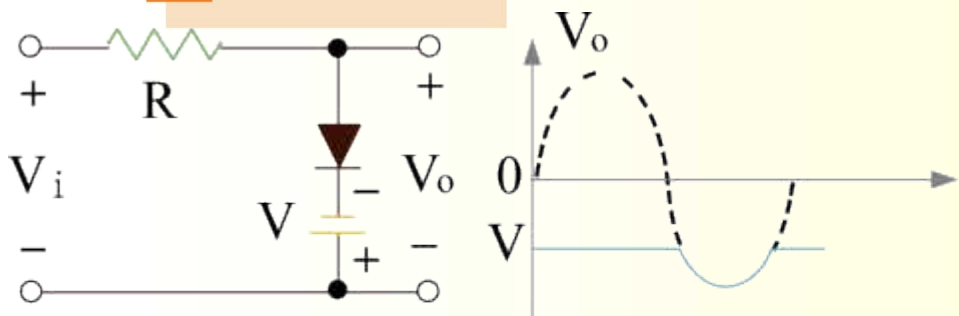



(5) 逆偏並聯正截波器

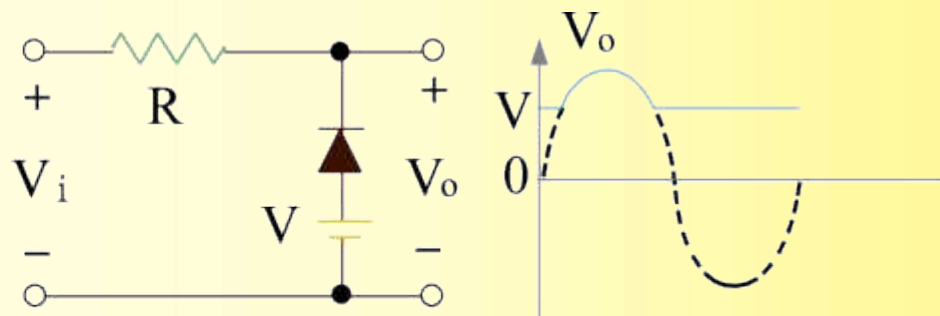

(6) 順偏並聯負截波器

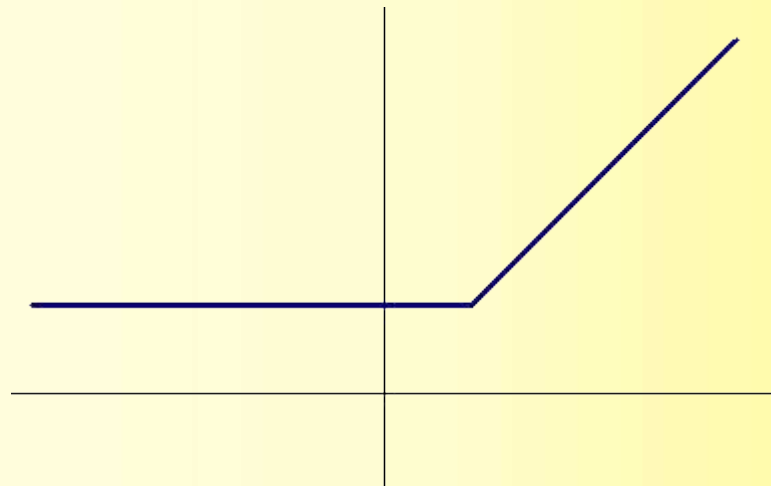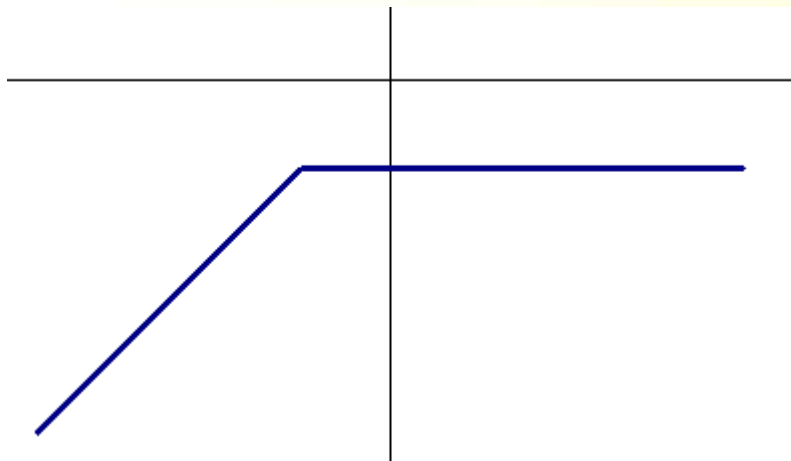

如圖，若其中二極體為矽質二極體，則實際的輸出波形為何？

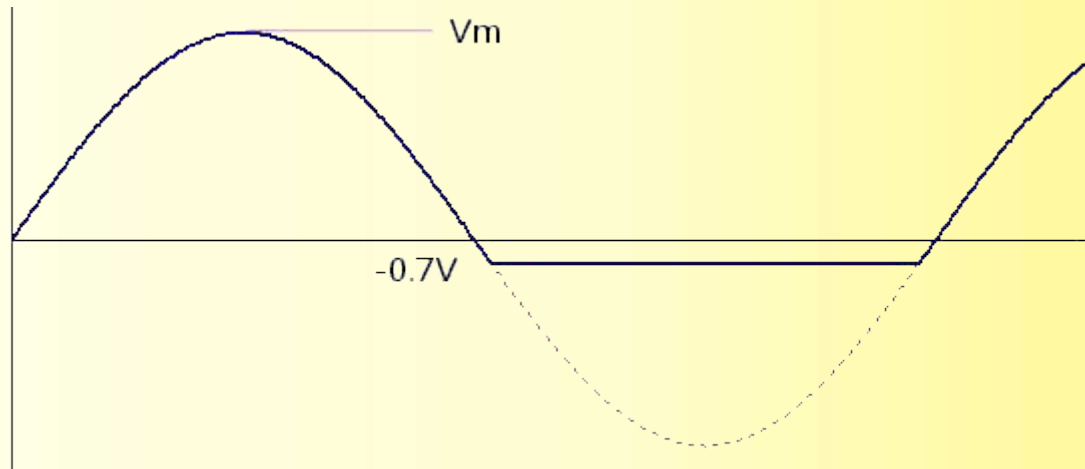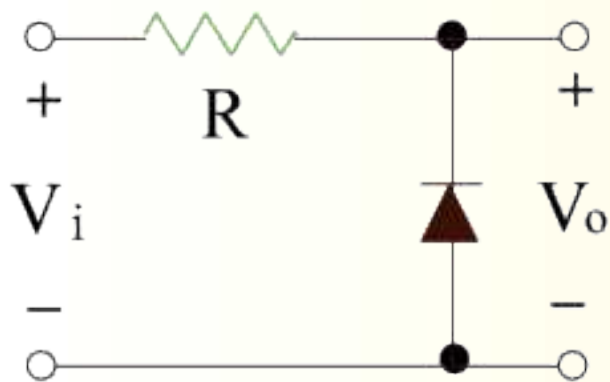


(1) 當輸入電壓在正半週時：

$$D \text{ Off}, V_o = V_i$$


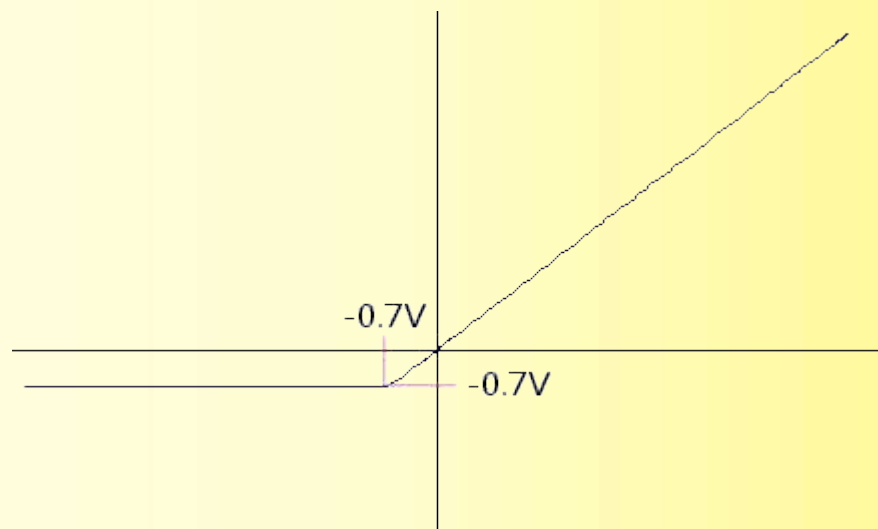
(2) 當輸入電壓在負半週時：

$$-0.7V < V_i < 0, D \text{ Off}, V_o = V_i$$

$$V_i < -0.7V, D \text{ On}, V_o = -0.7V$$



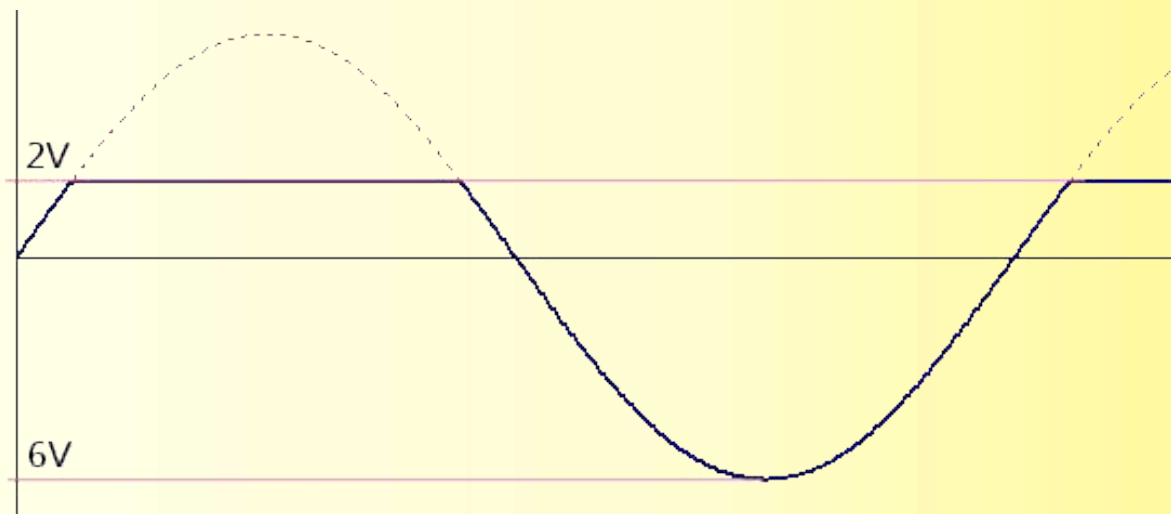
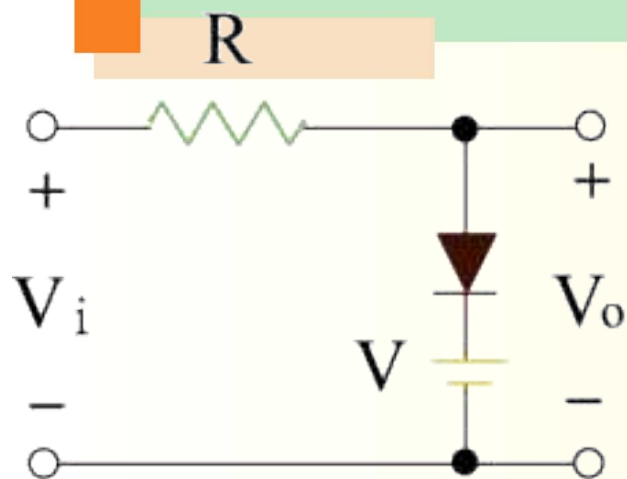
如圖，若其外加直流電壓為  $2V$ ，輸入電壓為  $V_i = 6\sin\omega t$ ，則輸出波形為何？(二極體為理想二極體)



$$V_m = 6V, V_1 = 2V$$

所以輸出電壓為  $-6V \leq V_o \leq 2V$

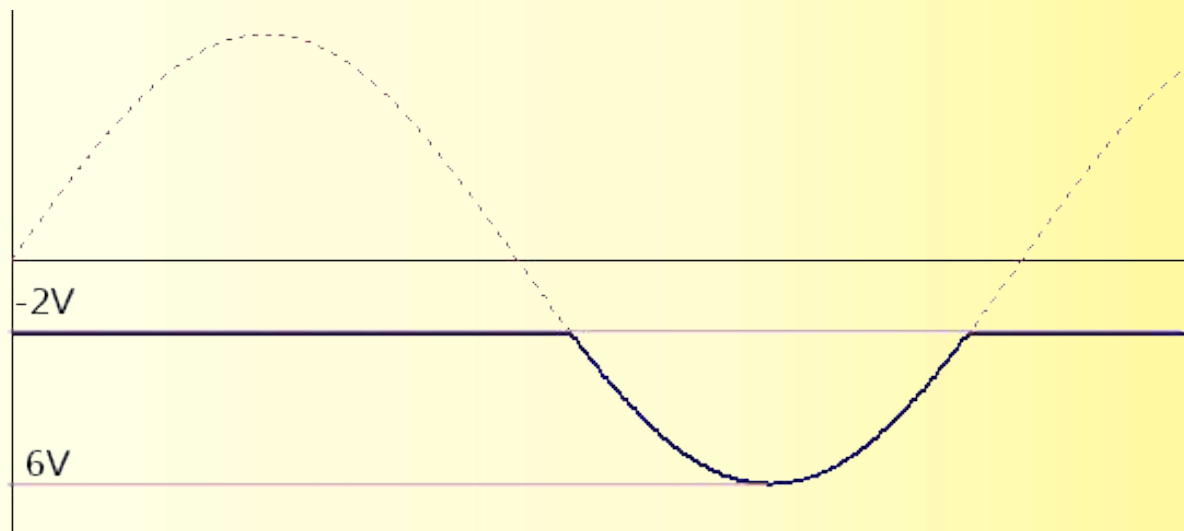
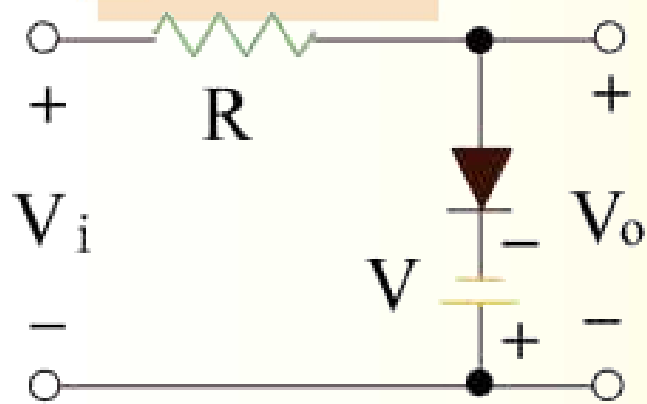
如圖，若其外加直流電壓為  $2V$ ，輸入電壓為  $V_i = 6\sin\omega t$ ，則輸出波形為何？(二極體為理想二極體)



$$V_m = 6V, V_1 = 2V$$

所以輸出電壓為  $-6V \leq V_o \leq -2V$

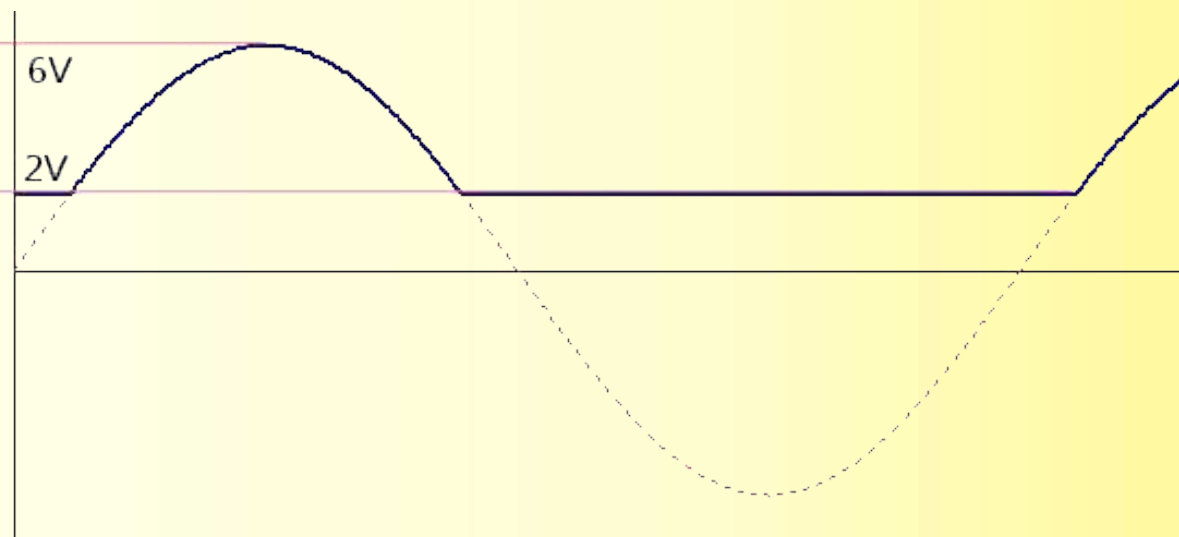
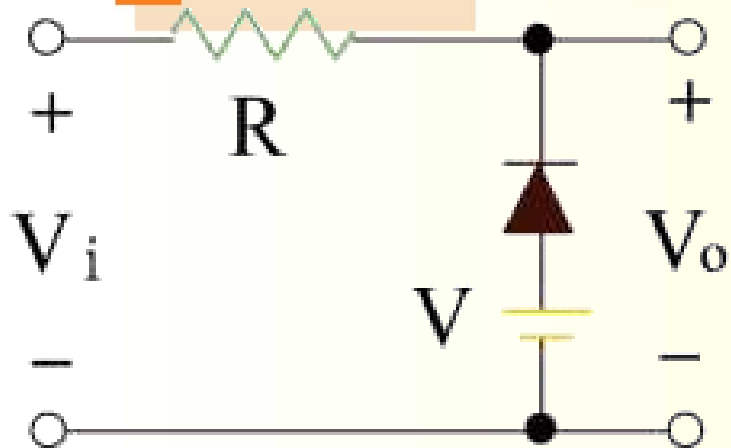
如圖，若其外加直流電壓為  $2V$ ，輸入電壓為  $V_i = 6\sin\omega t$ ，則輸出波形為何？(二極體為理想二極體)



$$V_m = 6V, V_1 = 2V$$

所以輸出電壓為  $2V \leq V_o \leq 6V$

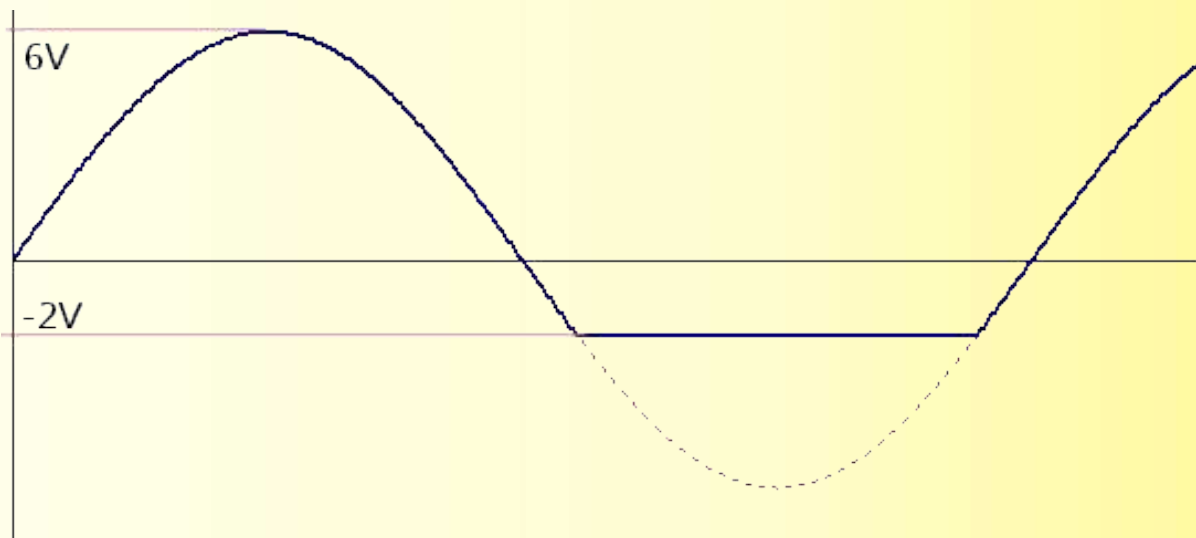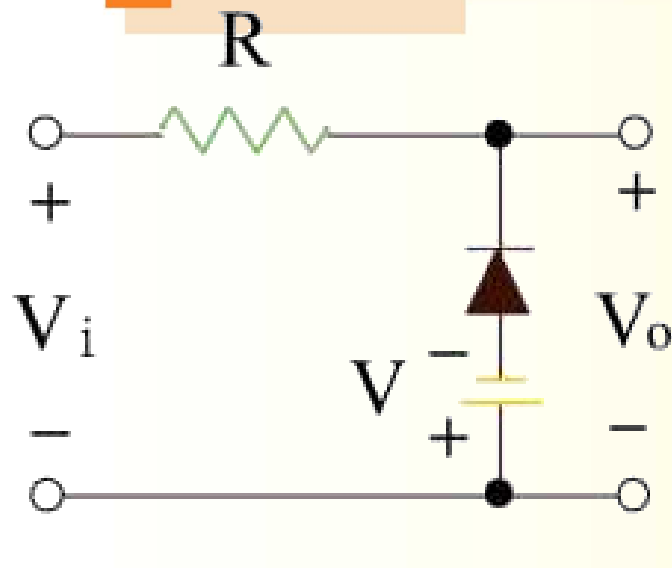
如圖，若其外加直流電壓為  $2V$ ，輸入電壓為  $V_i = 6\sin\omega t$ ，則輸出波形為何？(二極體為理想二極體)




$$V_m = 6V, V_1 = 2V$$

所以輸出電壓為  $-2V \leq V_o \leq 6V$

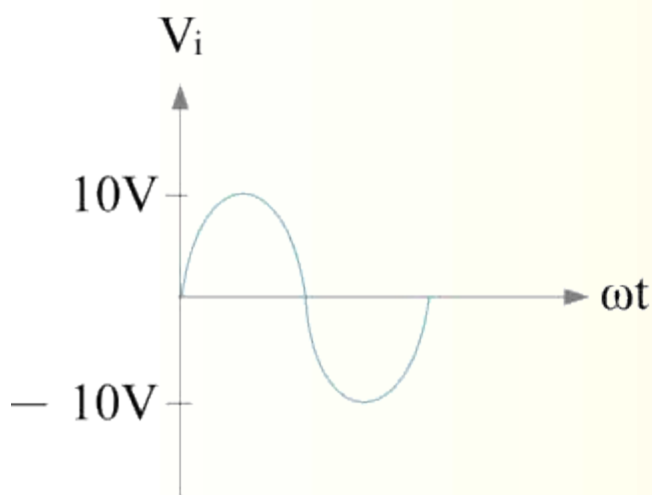
有一正弦波，其振幅峰至峰值為  $\pm 10V$ ，  
經圖之截波電路，試分析輸出波形



(a)

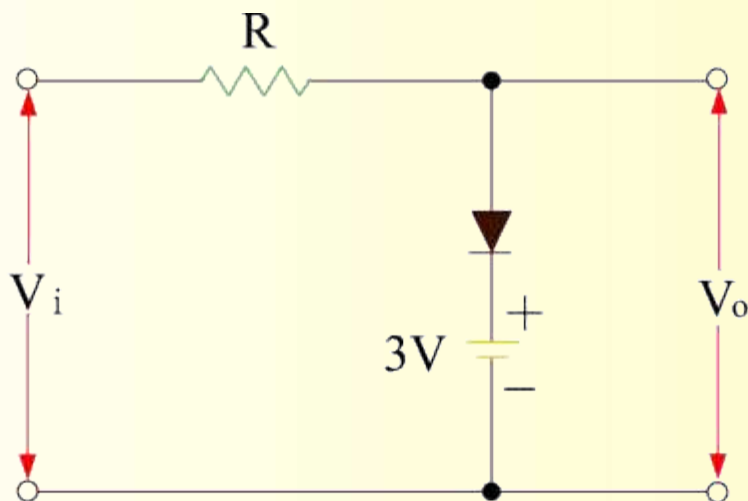

(b)



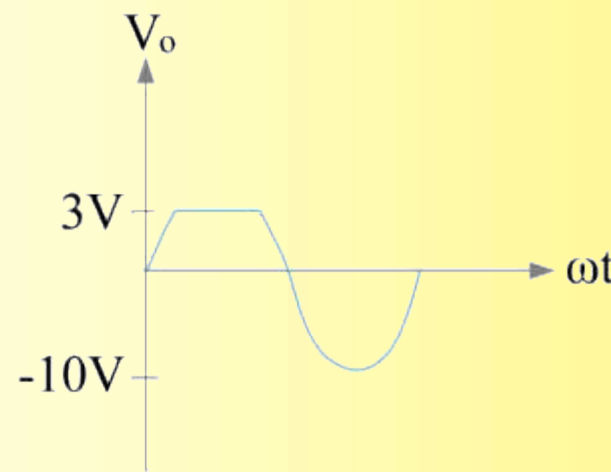


(c)

(1) 當  $V_i \geq 3V$  時， $V_o = 3V$

(2) 當  $V_i < 3V$  時， $V_o = V_i$

# 二極體截波器 (考慮障壁電壓)

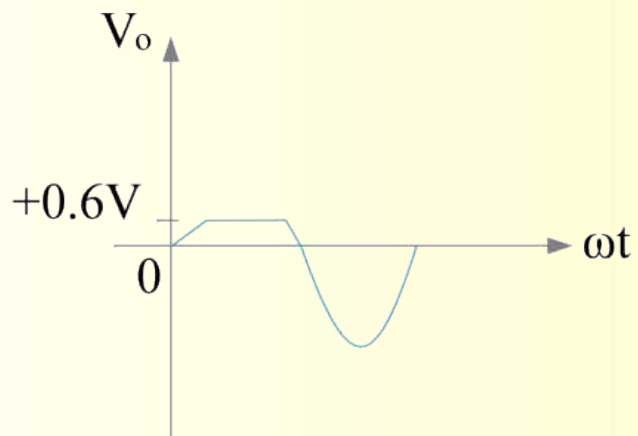
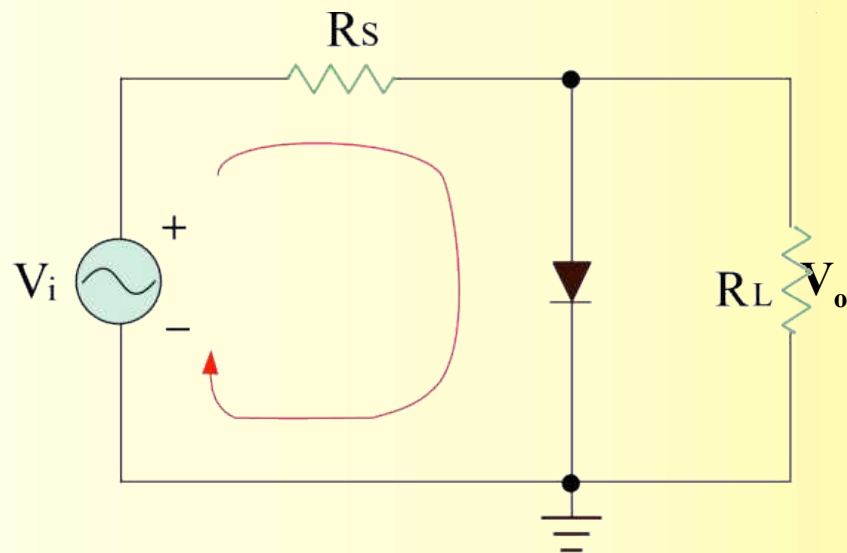
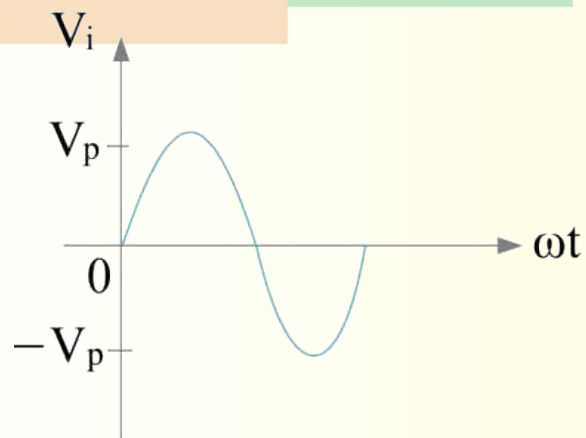


(a) 正半週截波器

$$V_o = \frac{R_L}{(R_S + R_L)} V_i$$






# 二極體截波器 (考慮障壁電壓)

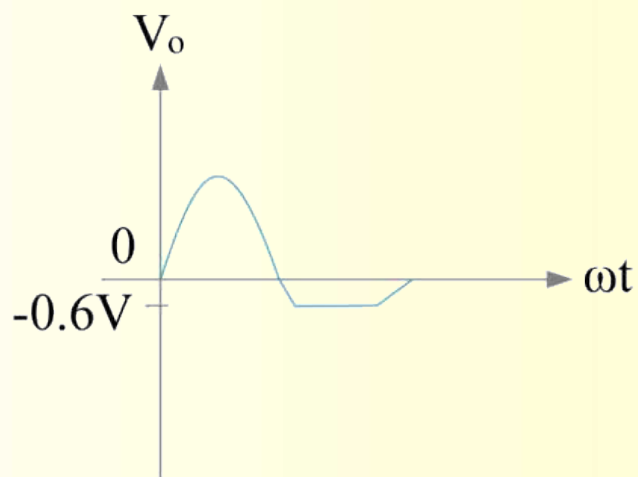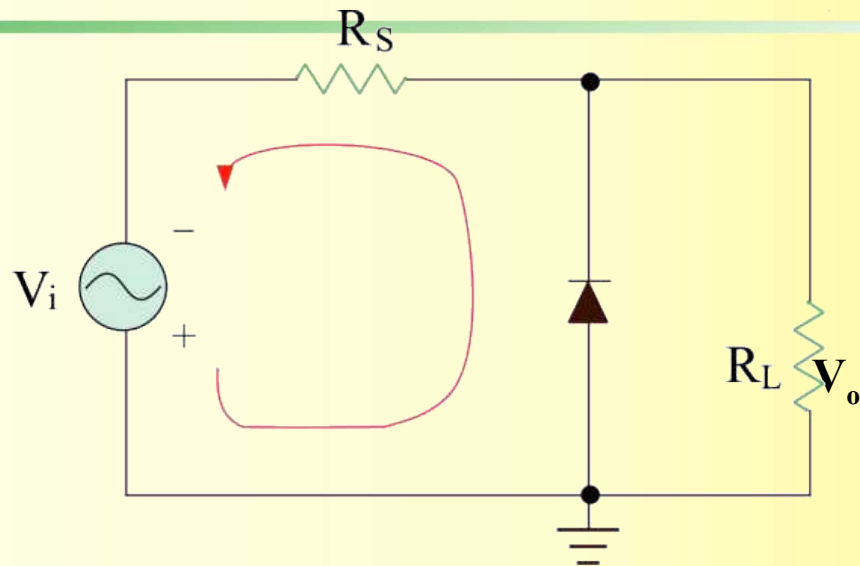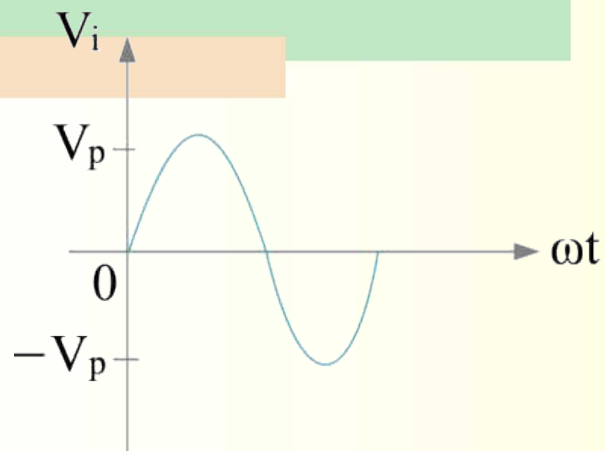

$$V_o = \frac{R_L}{(R_S + R_L)} V_i$$


(b) 負半週截波器

# 設二極體為矽二極體，試分析其輸出波形

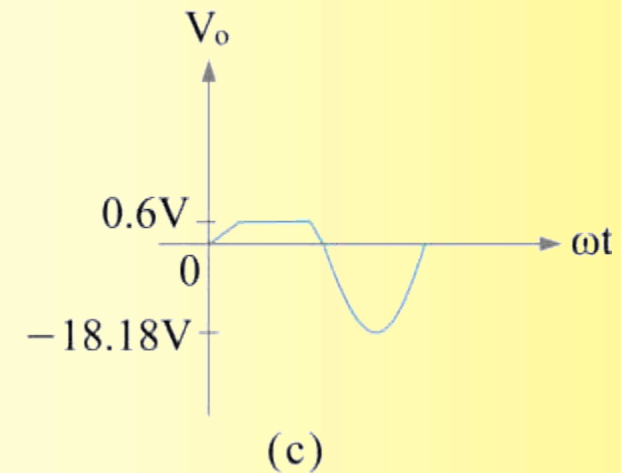
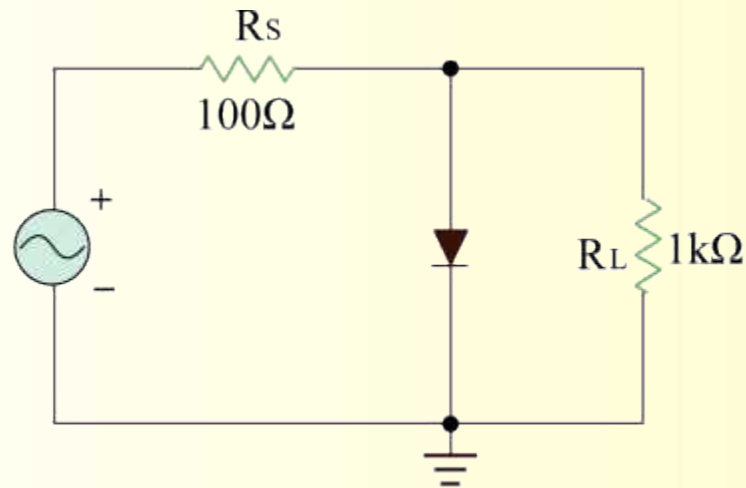
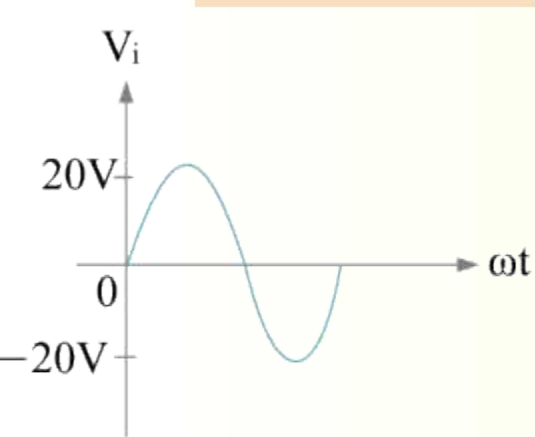


$$V_{O(P)} = \frac{R_L}{R_S + R_L} V_{i(P)} = \frac{1\text{K}\Omega}{100\Omega + 1\text{K}\Omega} \cdot 20\text{V} = 0.6\text{V}$$
$$V_{O(N)} = \frac{R_L}{R_S + R_L} V_{i(N)} = \frac{1\text{K}\Omega}{100\Omega + 1\text{K}\Omega} \cdot (-20\text{V}) = -18.18\text{V}$$


# 可變偏壓的正截波器

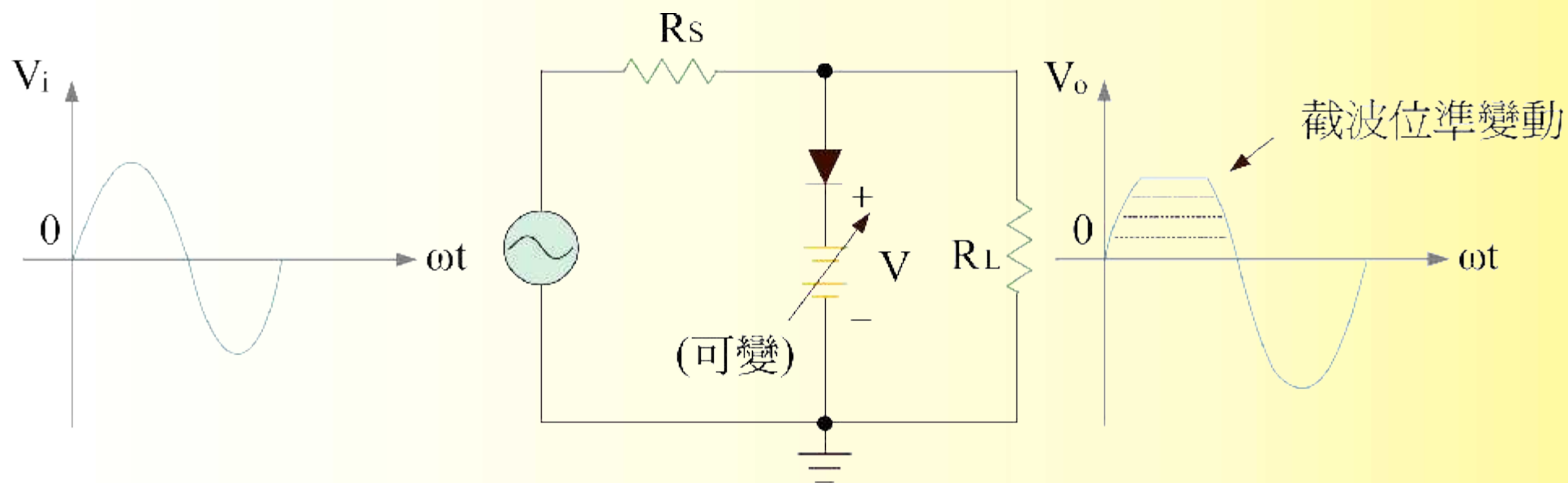




# 有兩個參考電壓的並聯式混合型截波器

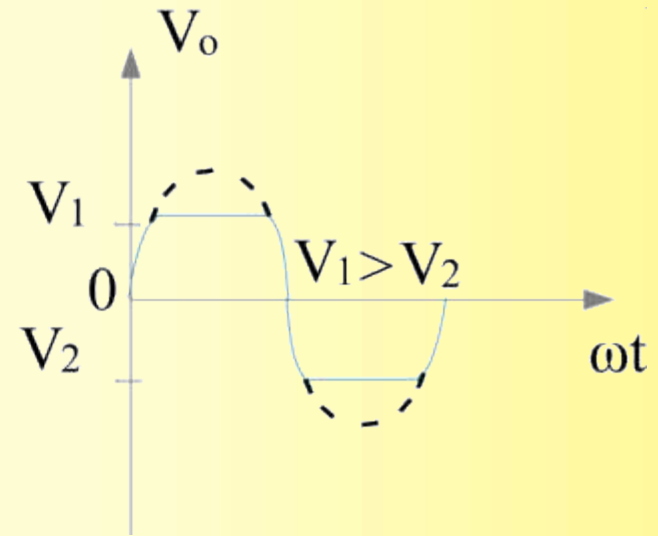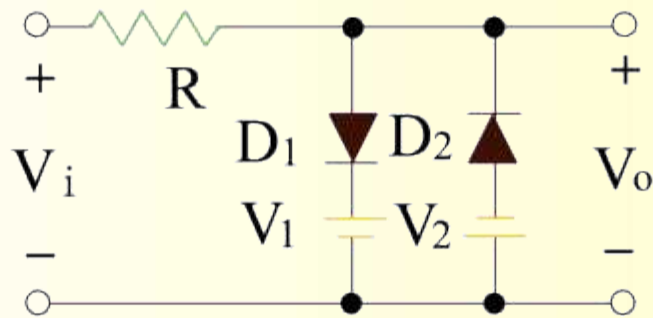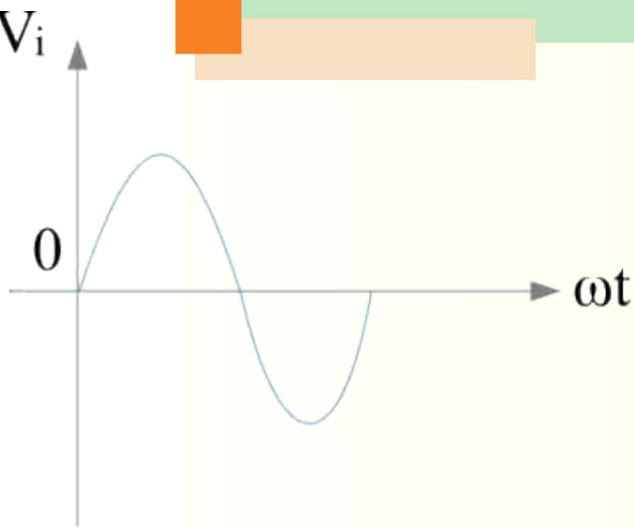

1. 當  $V_i$  為正半週時， $D_2$  OFF
  - (1) 當  $V_i < V_1$  時， $D_1$  OFF， $V_o = V_i$
  - (2) 當  $V_i > V_1$  時， $D_1$  ON， $V_o = V_1$
2. 當  $V_i$  為負半週時， $D_1$  OFF
  - (1) 當  $|V_i| < |V_2|$  時， $D_2$  OFF， $V_o = V_i$
  - (2) 當  $|V_i| > |V_2|$  時， $D_2$  ON， $V_o = V_2$


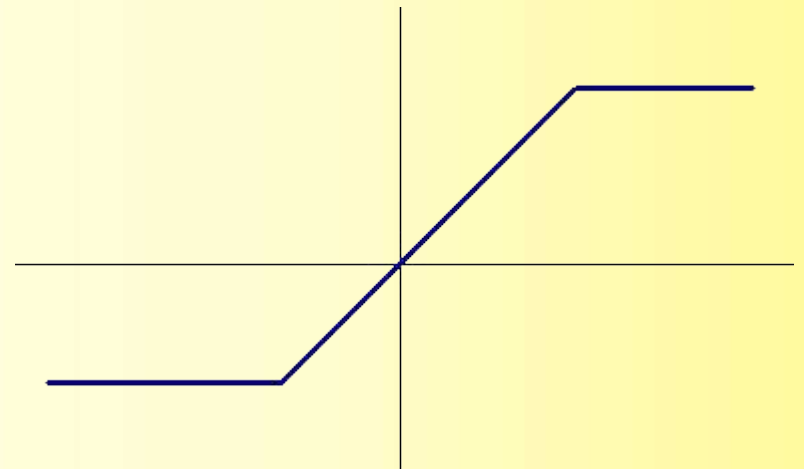


# 數種基本的雙向截波器

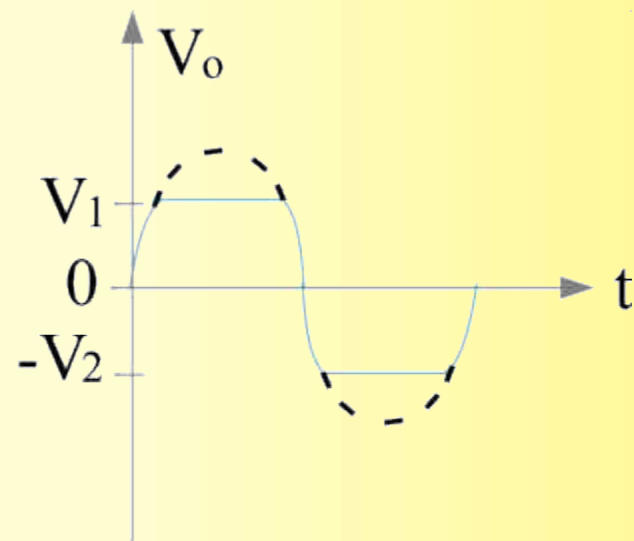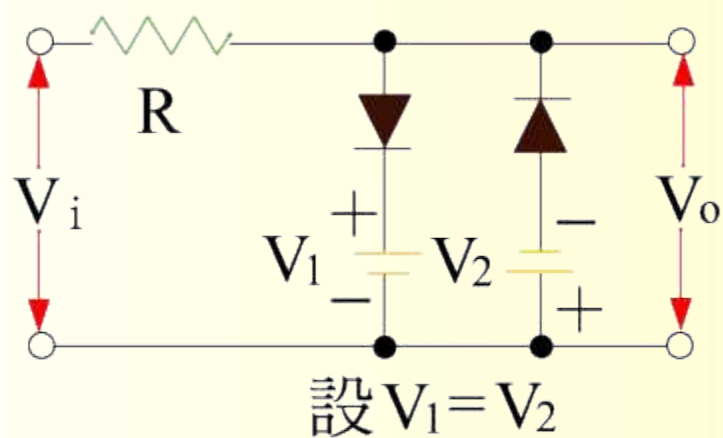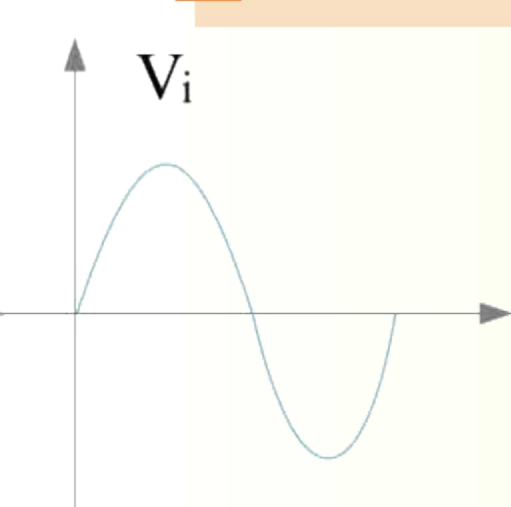



(1)

# 數種基本的雙向截波器

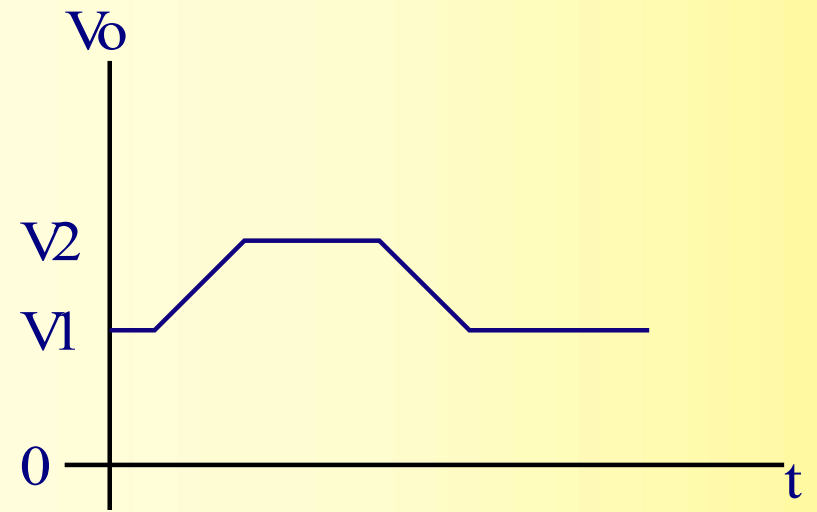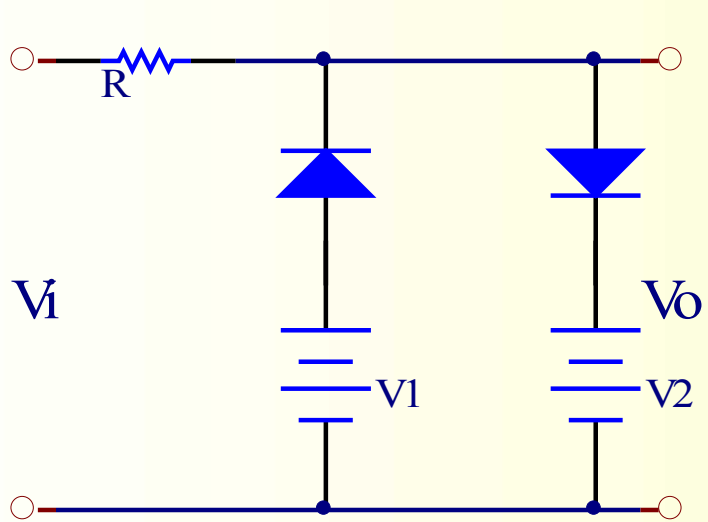



# 數種基本的雙向截波器

R

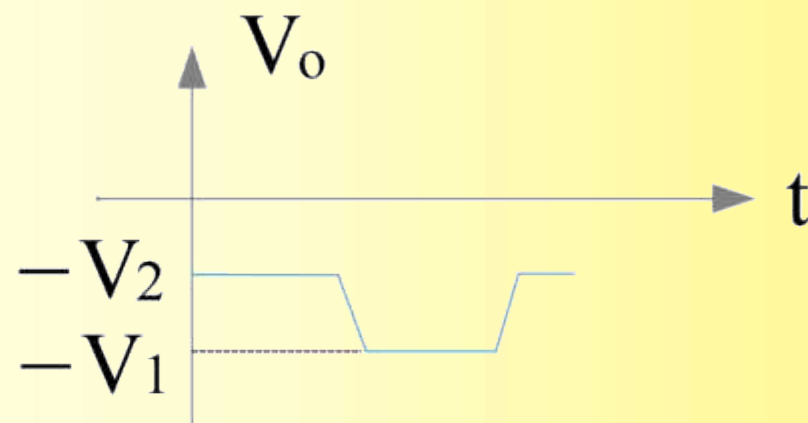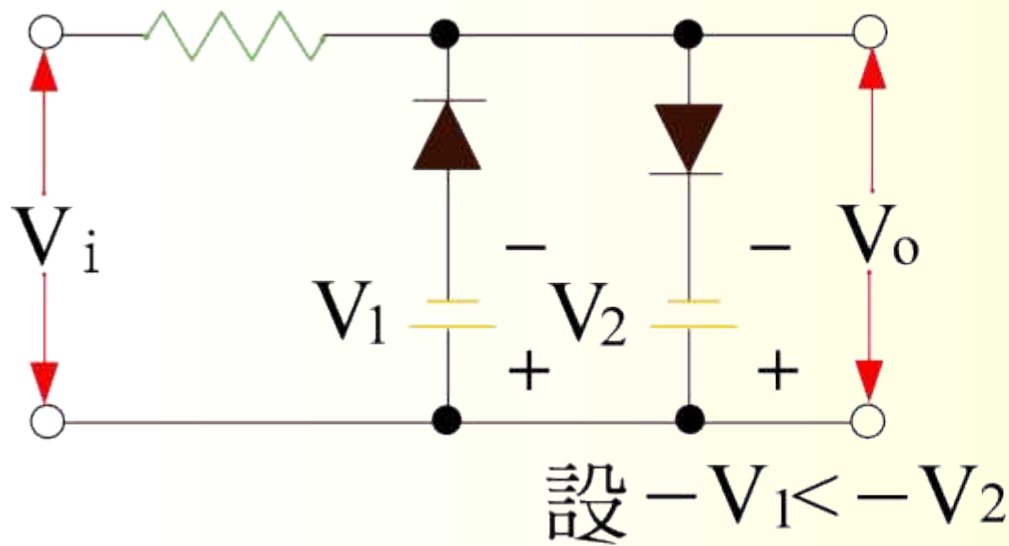

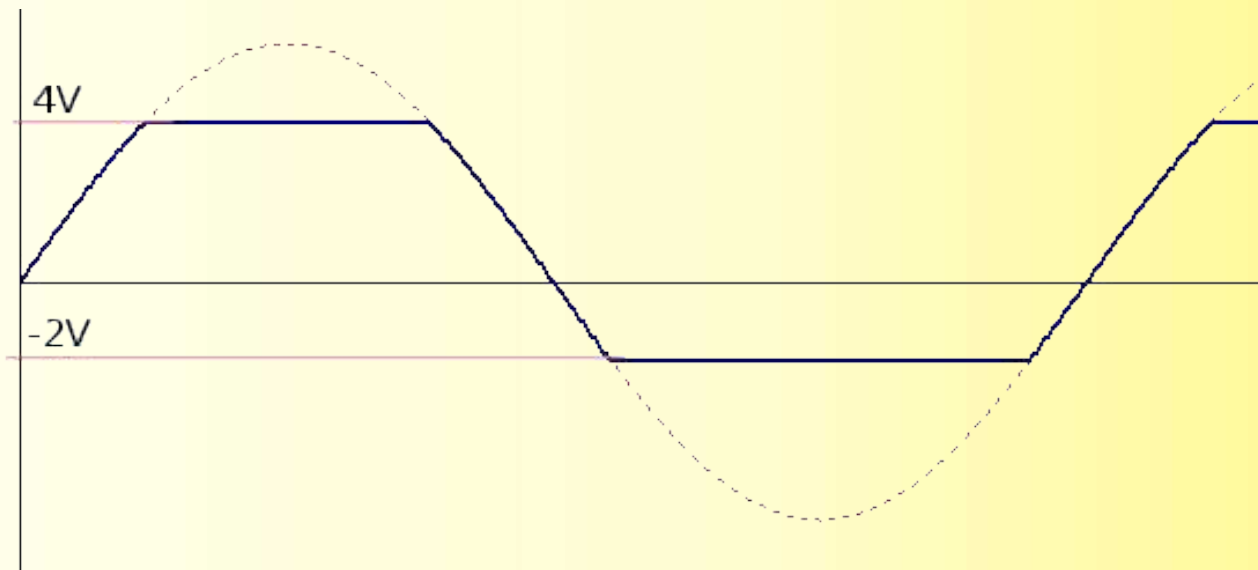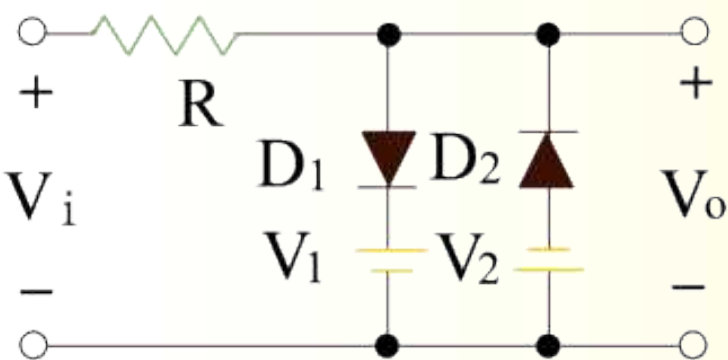(3)

如圖，若  $V_1=4V$ ， $V_2=2V$ ，輸入電壓為  $V_i=6\sin\omega t$ ，則輸出波形為何？(二極體為理想二極體)





$$V_1=4V、V_2=2V$$

所以輸出電壓為  $-2V \leq V_o \leq 4V$




# 數種基本的雙向截波器

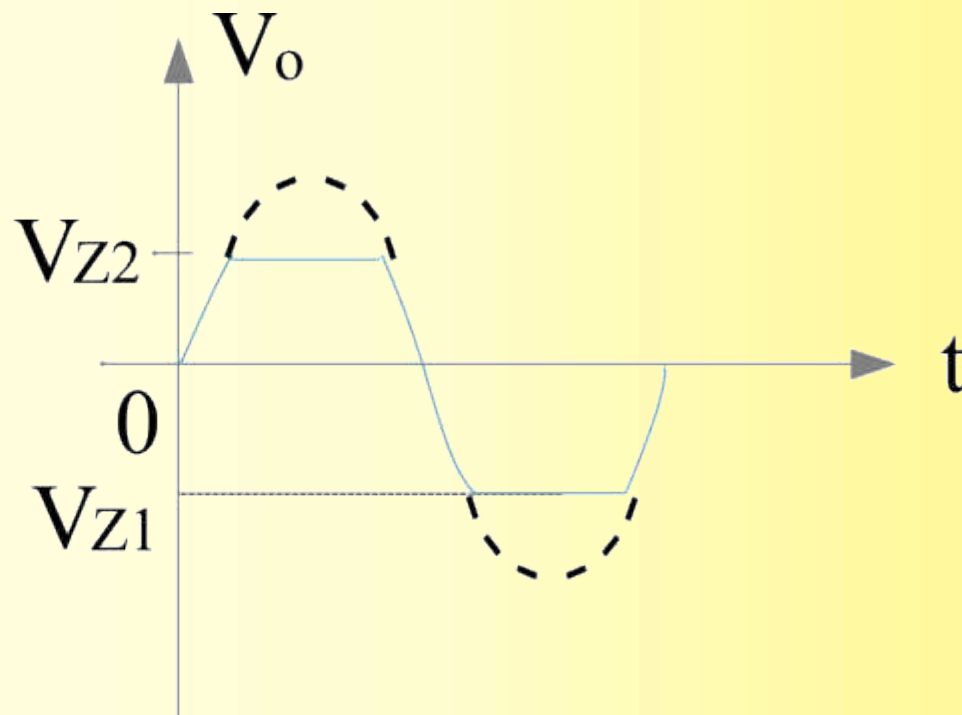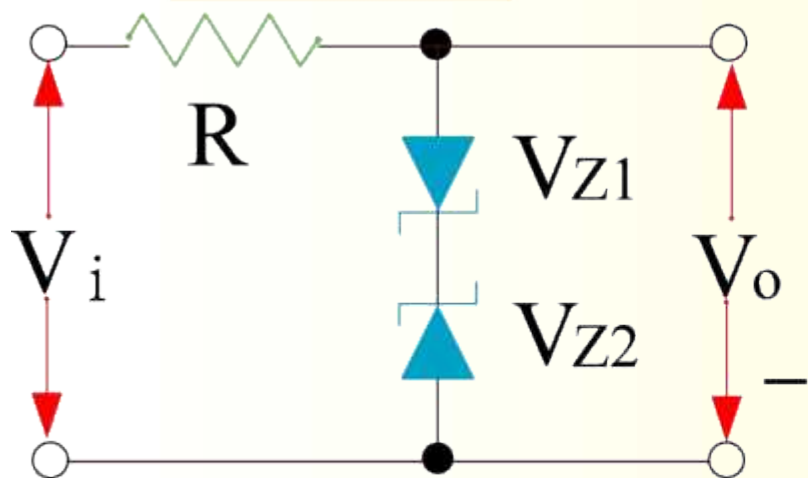


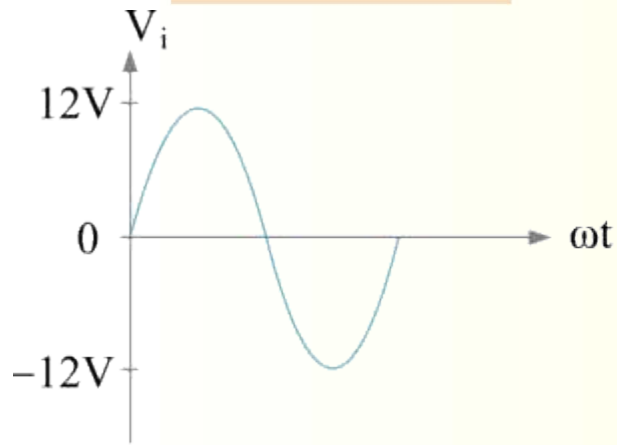(4)


$V_i(t)=12\sin\omega t$ ，稽納二極體的崩潰電壓  $V_{Z1}=6V$ ，  
 $V_{Z2}=15V$ ，順向電壓降為  $0V$ ，試分析其輸出波形



(a)

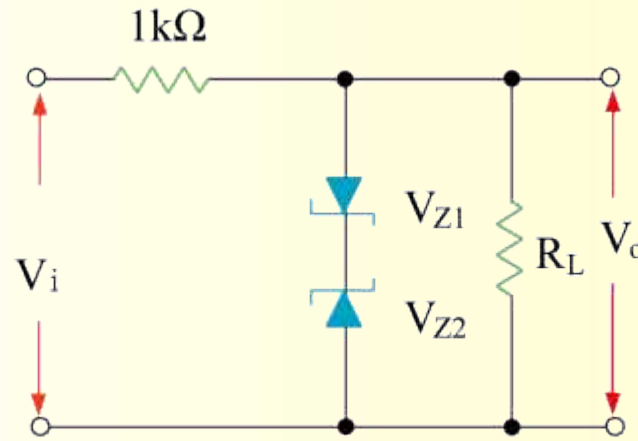


(b)

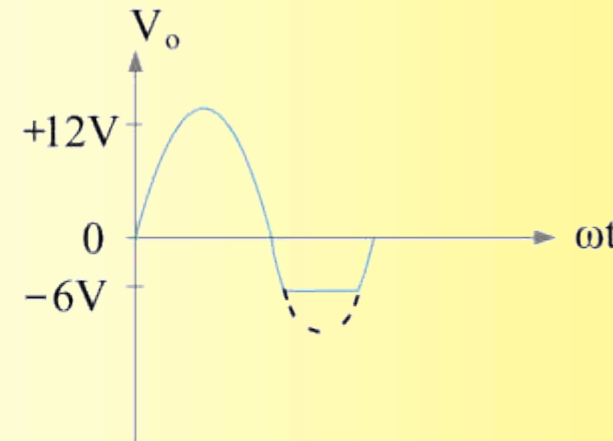


(c)

- (1) 當輸入為正半週時，若  $V_i < V_{Z2}$ ，則  $D_{Z2}$  截止， $V_o = V_i$ 。
- (2) 當輸入為負半週時，若  $-V_i < V_{Z1}$ ，則  $D_{Z1}$  截止， $V_o = V_i$ 。


圖為加上偏壓型截波器，其輸入波形如圖所示，試分析輸出波形。

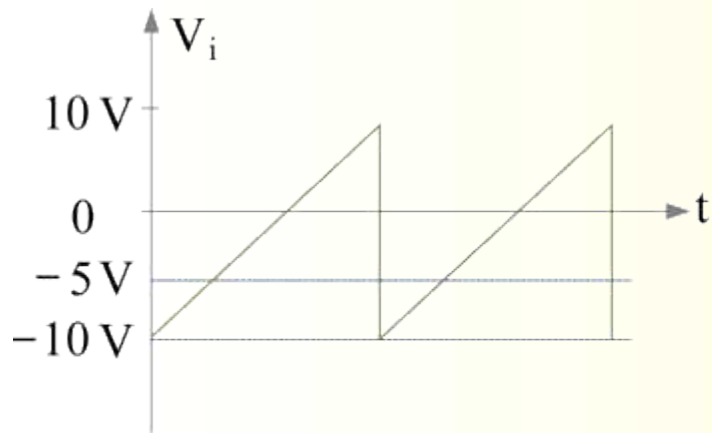

(a)

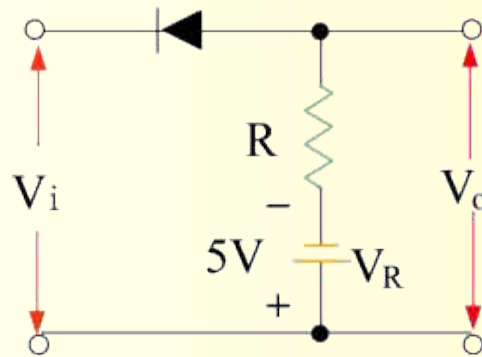


(b)

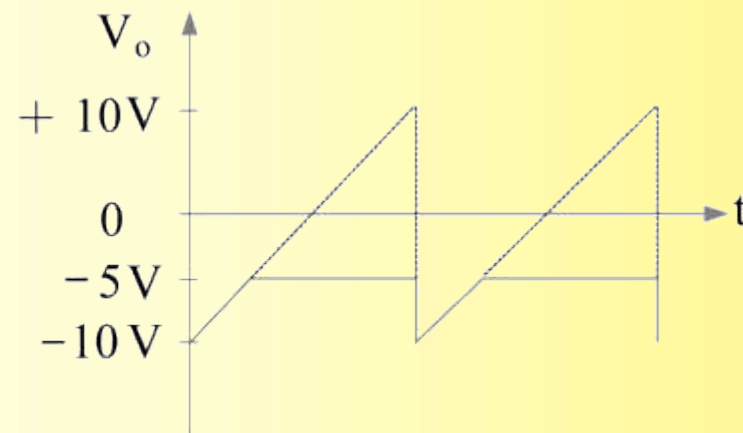


(c)

- (1) 當  $V_i \geq -5\text{V}$  時， $V_o = V_R$ 。
- (2) 當  $V_i < -5\text{V}$  時，二極體導通， $V_o = V_i$ 。


如圖所示電路，當輸入為方波訊號時，試分析其輸出波形。

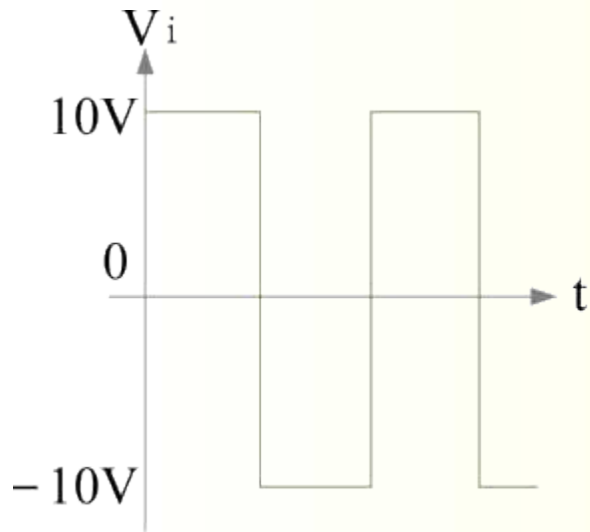

(a)

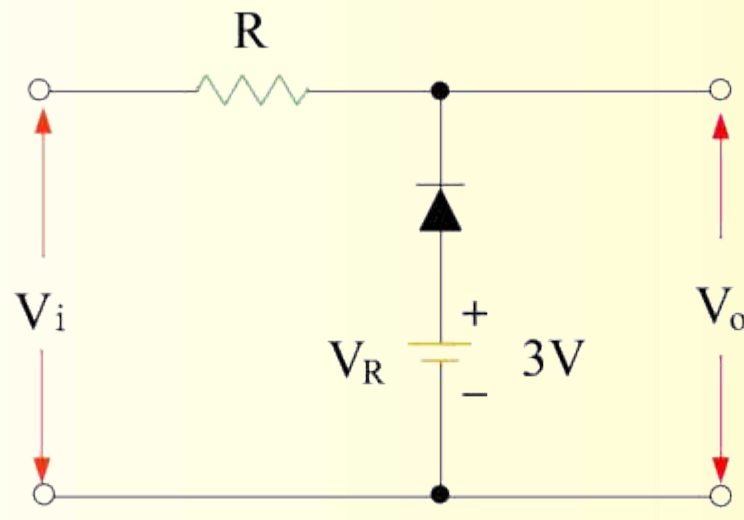


(b)

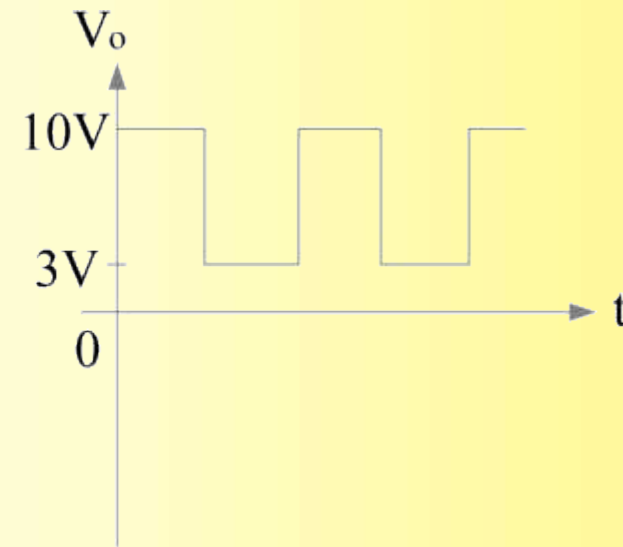


(c)

- (1) 當  $V_i > 3V$  時， $V_o = V_i$ 。
- (2) 當  $V_i \leq 3V$  時，二極體導通， $V_o = V_R = 3V$ 。


如圖所示雙向截波器， $D1$ 、 $D2$  為矽質二極體，試分析其輸出波形。

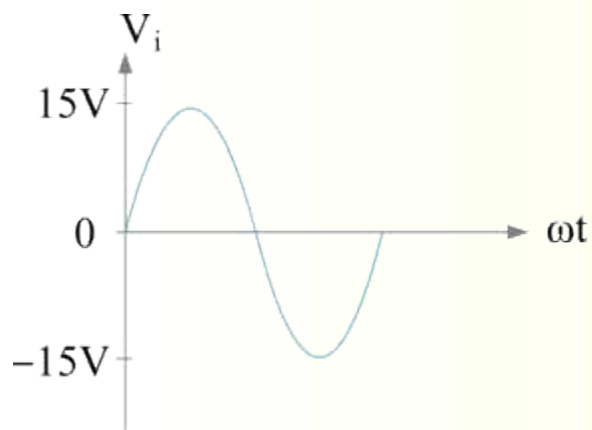

(a)

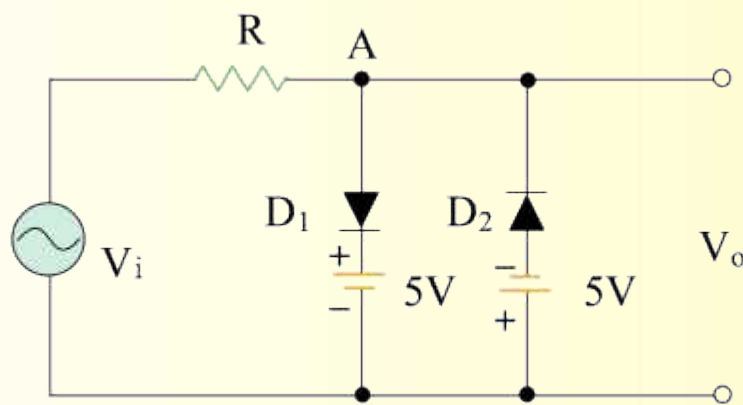


(b)

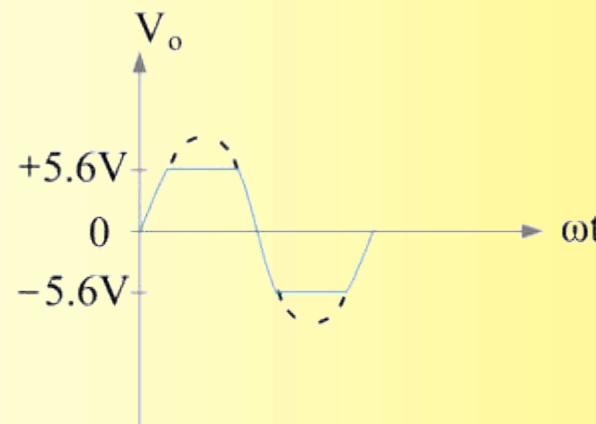

(c)

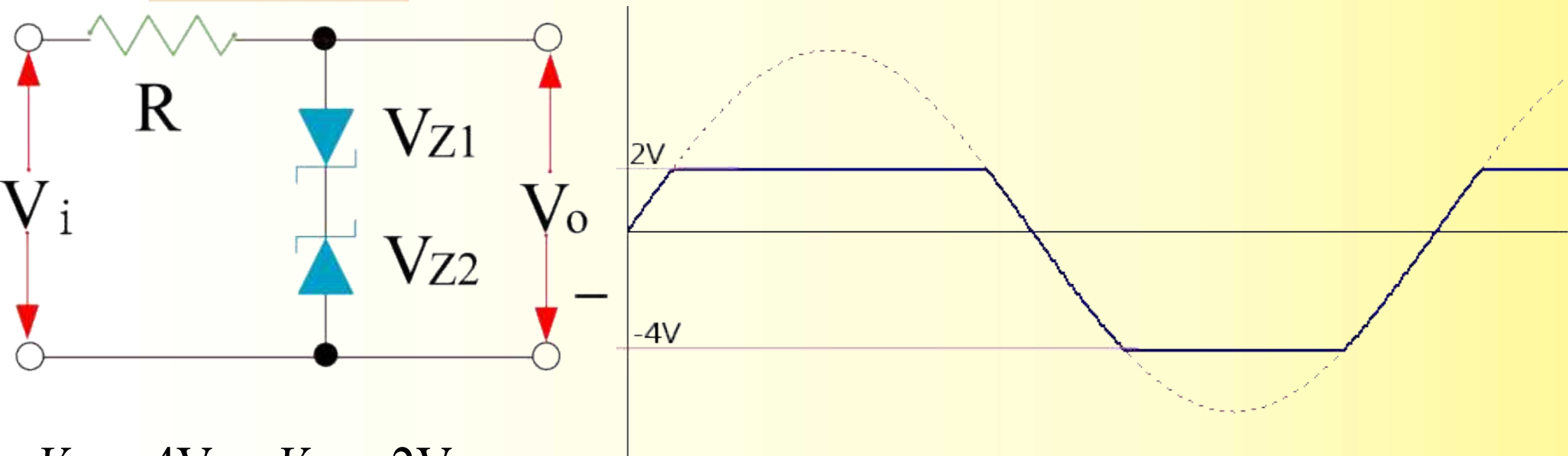- (1) 當輸入為正半週， $A$  點電壓達到  $+5.6V$ ， $D1$  導通，輸出保持於  $+5.6V$
- (2) 當輸入為負半週， $A$  點電壓達到  $-5.6V$ ， $D2$  導通，輸出保持於  $-5.6V$

如圖，若  $V_{z1}=4V$ ， $V_{z2}=2V$ ，輸入電壓為  $V_i=6\sin\omega t$ ，則輸出波形為何？(二極體為理想二極體)



$$V_{z1}=4V、V_{z2}=2V$$

所以輸出電壓為  $-2V \leq V_o \leq 4V$